



---

**KOLEJ YAYASAN PELAJARAN JOHOR  
ONLINE FINAL EXAMINATION**

---

**COURSE NAME : CIRCUIT ANALYZE**  
**COURSE CODE : DKE 2093**  
**SESSION : DECEMBER 2021**  
**DURATION : 2 HOURS 30 MINUTES**

---

**INSTRUCTION TO CANDIDATES/  
ARAHAN KEPADA CALON**

1. This examination paper consists of **SIX (6)** questions. /  
*Kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) soalan.*
2. Students are allowed to refer to resources such as lecture notes, books, internet or any other relevant resources. /  
*Pelajar dibenarkan merujuk kepada sumber seperti nota kuliah, buku, internet atau mana-mana sumber yang berkaitan.*
3. Answer **ALL** questions in the answer sheet which is **A4** size paper (or other paper with the consent of the relevant lecturer). /  
*Jawab SEMUA soalan di dalam kertas jawapan iaitu kertas bersaiz A4 (atau lain-lain kertas dengan persetujuan pensyarah berkaitan).*
4. Write your details as follows in the upper left corner for each answer sheet: /  
*Tulis butiran anda seperitmana berikut di penjuru atas kiri bagi setiap kertas jawapan:*
  - i. Student Full Name / Nama Penuh Pelajar
  - ii. Identification Card (I/C) No. / No. Kad Pengenalan
  - iii. Class Section / Seksyen Kelas
  - iv. Course Code / Kod Kursus
  - v. Course Name / Nama Kursus
  - vi. Lecturer Name / Nama Pensyarah
5. Each answer sheet must have a page number written at the bottom right corner. /  
*Setiap helai kertas jawapan mesti ditulis nombor muka surat di penjuru bawah kanan.*
6. Answers should be **neat and clear in handwritten form.** /  
*Jawapan hendaklah ditulis tangan, kemas dan jelas.*

---

**DO NOT TURN THIS PAGE UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO /  
JANGAN BUKA KERTAS SOALANINI SEHINGGA DIBERITAHU**

---

This examination paper consists of **10** printed pages including front page  
*Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak termasuk muka hadapan*

This examination paper consists of **SIX (6)** questions. Answer **ALL** the questions in an Answering Booklet.

*Kertas soalan ini mengandungi **ENAM (6)** soalan. Jawab **SEMUA** soalan dalam Buku Jawapan.*

### QUESTION 1/ SOALAN 1

Referring to **Figure 1**. Find:

- a) the equivalent capacitance,  $C_{eq}$ .  
**(5 marks / markah)**
- b) the total charge,  $q_T$ .  
**(2 marks / markah)**
- c) the voltage across capacitors  $C_2$  and  $C_4$ .  
**(6 marks / markah)**
- d) the energy stored in capacitor  $C_4$ .  
**(2 marks / markah)**

*Merujuk kepada Rajah 1. Dapatkan:*

- a) *kemuatan setara,  $C_{eq}$ .*
- b) *jumlah cas,  $q_T$ .*
- c) *voltan merintangi pemuat  $C_2$  dan  $C_4$ .*
- d) *tenaga yang disimpan dalam pemuat  $C_4$ .*

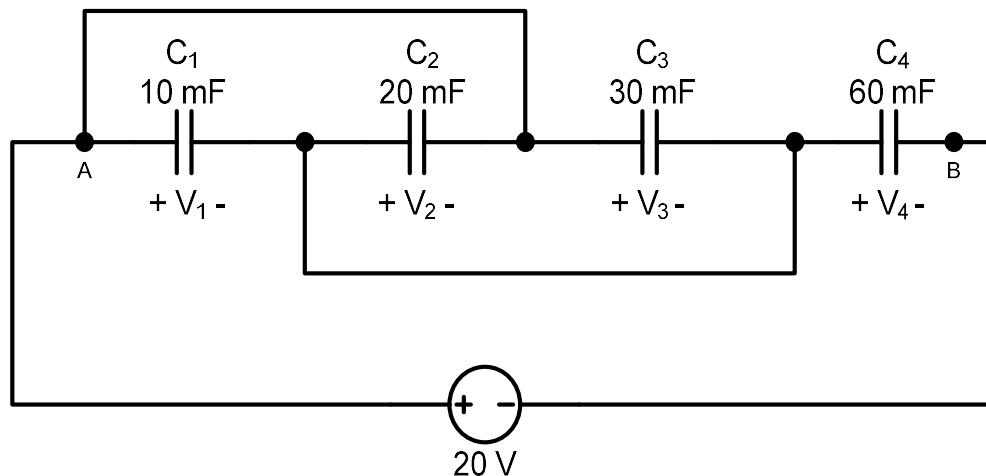


Figure 1/ Rajah 1

## QUESTION 2/ SOALAN 2

The switch in **Figure 2** has been in position X for a long time. At  $t = 0$ , the switch is moved to position Y. Find  $v(t)$  for  $t > 0$  using transient analysis method.

(20 marks / markah)

Suis dalam **Rajah 2** telah berada pada posisi X untuk jangka masa yang panjang. Pada  $t = 0$ , suis diubah ke posisi Y. Dapatkan  $v(t)$  untuk  $t > 0$  dengan menggunakan analisis ubahtika.

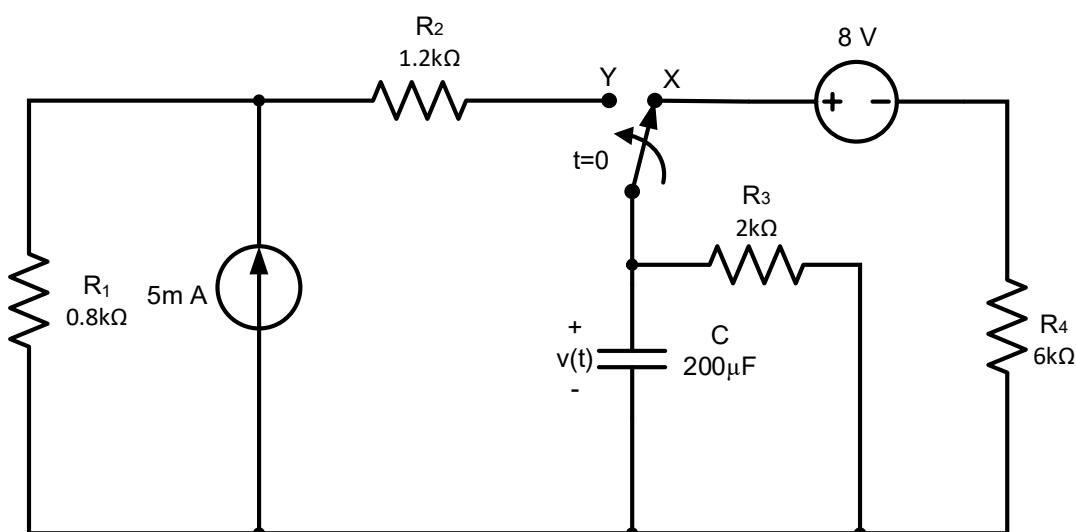


Figure 2/ Rajah 2

**QUESTION 3/ SOALAN 3**

The differential equation of the current flowing through an inductor,  $i(t)$  in a second order circuit is given as:

$$\frac{d^2i(t)}{dt^2} + 5\frac{di(t)}{dt} + 4i(t) = 2A$$

Given that the initial current flowing through an inductor,  $i(0^-) = 1A$  and

$$\frac{di(0^+)}{dt} = -6 \frac{A}{s}$$

. Find the current  $i(t)$  using transient analysis method.

**(20 marks / markah)**

*Persamaan kebezaan bagi arus mengalir melalui pearuh,  $i(t)$  dalam satu litar tertib kedua diberi sebagai:*

$$\frac{d^2i(t)}{dt^2} + 5\frac{di(t)}{dt} + 4i(t) = 2A$$

$$\frac{di(0^+)}{dt} = -6 \frac{A}{s}$$

*Diberi arus awal melalui pearuh,  $i(0^-) = 1A$  dan . Dapatkan arus  $i(t)$  menggunakan kaedah analisis ubahtika.*

## QUESTION 4/ SOALAN 4

The circuit in **Figure 4** has been in position A for a long time. At  $t = 0$ , the switch is moved to position B. Find the Laplace function of the voltage across capacitor,  $V(s)$  for  $t \geq 0$ .

(15 marks / markah)

Litar dalam **Rajah 4** telah berada pada posisi A untuk jangka masa yang panjang. Pada  $t = 0$ , suis diubah ke posisi B. Dapatkan fungsi Laplace bagi voltan merintangi kapasitor,  $V(s)$  untuk  $t \geq 0$ .

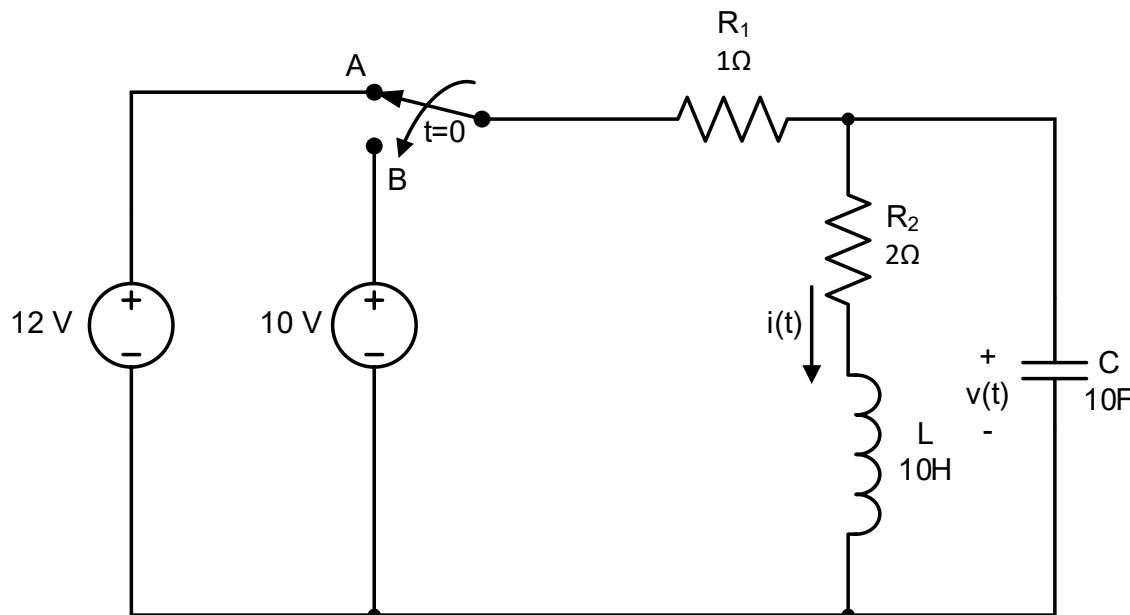


Figure 4/ Rajah 4

**QUESTION 5/ SOALAN 5**

Draw the magnitude Bode Plot for the following transfer function:

$$H(s) = \frac{200(s^2 + 10s + 900)(s + 2000)}{s^2(s + 400)^2}$$

Use minimum frequency,  $\omega = 1$  rad/s and maximum frequency,  $\omega = 100,000$  rad/s.

**(15 marks / markah)**

*Lukiskan Plot Bode Magnitud untuk rangkap pindah berikut:*

$$H(s) = \frac{200(s^2 + 10s + 900)(s + 2000)}{s^2(s + 400)^2}$$


*Guna frekuensi minima,  $\omega = 1$  rad/s dan frekuensi maksima,  $\omega = 100,000$  rad/s.*

**QUESTION 6/ SOALAN 6**

Referring to **Figure 6**, find the h-parameter for the two-port network given.

(15 marks / markah)

Merujuk kepada **Rajah 6**, dapatkan parameter-h bagi rangkaian dua-liang yang diberi.

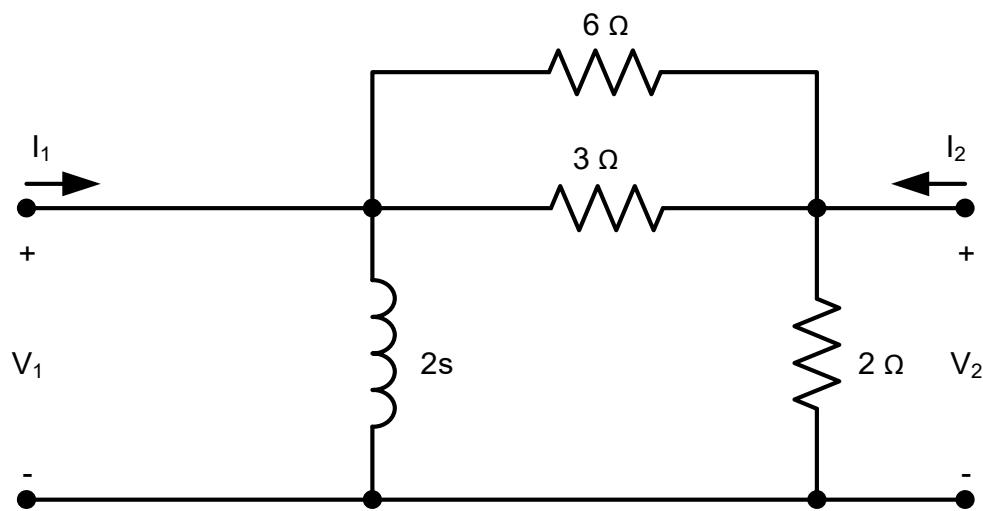

**Figure 6/ Rajah 6**

[100 MARKS/ 100 MARKAH]

**END OF QUESTION PAPER/ KERTAS SOALAN TAMAT**

Forcing Functions and Their Assumed Solutions  
(*Fungsi Berdaya dan Penyelesaian Anggapan*)

<i>Forcing functions (Fungsi Berdaya)</i>		<i>Assumed Solutions (Penyelesaian Anggapan)</i>
Constan ( <i>Malar</i> )	$f(t) = A$	$x_f(t) = K_2$
Exponential ( <i>Eksponen</i> )	$f(t) = M e^{-st}$	$x_f(t) = K_2 e^{-st}$
Variable ( <i>Pembolehubah</i> )	Ramp ( <i>Tanjak</i> )	$f(t) = m t$
	Parabolic ( <i>Parabola</i> )	$f(t) = t^2$
Sinusoidal ( <i>Sinus</i> )		$f(t) = M \sin(\omega t + \theta)$
		$f(t) = M \cos(\omega t + \theta)$
Exponential Sinusoidal ( <i>Sinus Eksponen</i> )	$f(t) = M e^{-st} \sin(\omega t + \theta)$	$x_f(t) = e^{-st} (K_2 \sin \omega t + K_3 \cos \omega t)$

Table of Laplace Transform Pairs  
(Jadual Penukaran Pasangan Penjelmaan Laplace)

Functions ( <i>Fungsi</i> )	$f(t)$	$F(s)$
Unit Impulse ( <i>Dedenyut</i> )	$\delta(t)$	1
Unit Step ( <i>Unit langkah</i> )	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
Constant ( <i>Malar</i> )	1	
Unit Ramp ( <i>Unit Tanjak</i> ) t function ( <i>Rangkap t</i> )	$t u(t)$	$\frac{1}{s^2}$
Unit Parabolic ( <i>Unit Parabola</i> )	$\frac{1}{2} t^2 u(t)$	$\frac{1}{s^3}$
$n^{\text{th}}$ integral of impulse ( <i>Kamiran ke-}n dedenyut</i> )	$\delta^{-n}(t)$	$\frac{1}{s^n}$
$n^{\text{th}}$ derivative of impulse ( <i>Kerbezaan ke-}n dedenyut</i> )	$\delta^n(t)$	$s^n$
Power of t ( <i>Kuasa t</i> )	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$	$\frac{1}{s^n}$
Exponential ( <i>Eksponen</i> )	$e^{-at}$	$\frac{1}{s+a}$
t-multiplication exponential ( <i>Pendaraban t bagi eksponen</i> )	$t e^{-at}$	$\frac{1}{(s+a)^2}$
Repeated t-multiplication exponential ( <i>Pendaraban t berulang bagi eksponen</i> )	$\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-at}$	$\frac{1}{(s+a)^n}$
Sine ( <i>Sinus</i> )	$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
Cosine ( <i>Kosinus</i> )	$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
Damped sine ( <i>Sinus teredam</i> )	$e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
Damped cosine ( <i>Kosinus teredam</i> )	$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$
t-multiplicated sine ( <i>Pendaraban t bagi sinus</i> )	$t \sin \omega t$	$\frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$
t-multiplicated cosine ( <i>Pendaraban t bagi kosinus</i> )	$t \cos \omega t$	$\frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$

**Two-Port Network Parameters**  
*(Parameter Rangkaian Dua Liang)*

**Impedance parameters**

$$V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2$$

$$V_2 = z_{21} I_1 + z_{22} I_2$$

**Admittance parameters**

$$I_1 = y_{11} V_1 + y_{12} V_2$$

$$I_2 = y_{21} V_1 + y_{22} V_2$$

**Hybrid parameters**

$$V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2$$

$$I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2$$

**Transmission parameters**

$$V_1 = AV_2 - BI_2$$

$$I_1 = CV_2 - DI_2$$

**Jadual Penukaran Untuk Rangkaian Dua Liang**  
*(Conversion Table for Two-Port Network Parameters)*

	z		y		h		ABCD	
z	$z_{11}$	$z_{12}$	$\frac{y_{22}}{\Delta_y}$	$\frac{-y_{12}}{\Delta_y}$	$\frac{\Delta_h}{h_{22}}$	$\frac{h_{12}}{h_{22}}$	$\frac{A}{C}$	$\frac{\Delta_T}{C}$
	$z_{21}$	$z_{22}$	$\frac{-y_{21}}{\Delta_y}$	$\frac{y_{11}}{\Delta_y}$	$\frac{-h_{21}}{h_{22}}$	$\frac{1}{h_{22}}$	$\frac{1}{C}$	$\frac{D}{C}$
y	$\frac{z_{22}}{\Delta_z}$	$\frac{-z_{12}}{\Delta_z}$	$y_{11}$	$y_{12}$	$\frac{1}{h_{11}}$	$\frac{-h_{12}}{h_{11}}$	$\frac{D}{B}$	$\frac{-\Delta_T}{B}$
	$\frac{-z_{21}}{\Delta_z}$	$\frac{z_{11}}{\Delta_z}$	$y_{21}$	$y_{22}$	$\frac{h_{21}}{h_{11}}$	$\frac{\Delta_h}{h_{11}}$	$\frac{-1}{B}$	$\frac{A}{B}$
h	$\frac{\Delta_z}{z_{22}}$	$\frac{z_{12}}{z_{22}}$	$\frac{1}{y_{11}}$	$\frac{-y_{12}}{y_{11}}$	$h_{11}$	$h_{12}$	$\frac{B}{D}$	$\frac{\Delta_T}{D}$
	$\frac{-z_{21}}{z_{22}}$	$\frac{1}{z_{22}}$	$\frac{y_{21}}{y_{11}}$	$\frac{\Delta_y}{y_{11}}$	$h_{21}$	$h_{22}$	$\frac{-1}{D}$	$\frac{C}{D}$
ABCD	$\frac{z_{11}}{z_{21}}$	$\frac{\Delta_z}{z_{21}}$	$\frac{-y_{22}}{y_{21}}$	$\frac{-1}{y_{21}}$	$\frac{-\Delta_h}{h_{21}}$	$\frac{-h_{11}}{h_{21}}$	A	B
	$\frac{1}{z_{21}}$	$\frac{z_{22}}{z_{21}}$	$\frac{-\Delta_y}{y_{21}}$	$\frac{-y_{11}}{y_{21}}$	$\frac{-h_{22}}{h_{21}}$	$\frac{-1}{h_{21}}$	C	D