



**KOLEJ YAYASAN PELAJARAN JOHOR
FINAL EXAMINATION**

COURSE NAME : POWER ELECTRONICS
COURSE CODE : DKE 3063
SESSION : JANUARY 2024
DURATION : 2 HOURS 30 MINUTES

**INSTRUCTION TO CANDIDATES /
ARAHAN KEPADA CALON**

1. This examination paper consists of **FIVE (5)** questions. Answer **ALL** questions. /
Kertas soalan ini mengandungi LIMA (5) soalan. Jawab SEMUA soalan.

2. Candidates are not allowed to bring any material/note to the examination hall/room except with the permission from the invigilator. The formula sheet is attached to the back of this question paper. /
Calon tidak dibenarkan untuk membawa sebarang bahan/nota ke dewan/bilik peperiksaan tanpa kebenaran daripada pengawas. Rumus dilampirkan dibelakang kertas soalan peperiksaan.

3. Please check to make sure that this examination pack consist of: /
Pastikan kertas soalan peperiksaan ini mengandungi:
 - i. The Question Paper /
Kertas Soalan
 - ii. An Answering Booklet /
Buku Jawapan
 - iii. Attachment 1 /
Lampiran 1

**DO NOT TURN THIS PAGE UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO /
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU**

This examination paper consists of **9** printed pages including front page
Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak termasuk muka hadapan



This paper contains of **FIVE (5)** questions. Answer **ALL** questions in the answering booklet.

*Kertas soalan ini mengandungi **LIMA (5)** soalan. Jawab **SEMUA** soalan dalam buku jawapan.*

QUESTION 1 / SOALAN 1

- a. Describe the meaning of the term "power electronic".
(2 marks/ markah)
- b. Give the definition of diode rectifier circuit.
(3 marks/ markah)
- c. **Figure Q1**, shows a single phase half wave rectifier with a pure resistive load, $R = 10\Omega$. If the input to the rectifier is a $V_s=240V$, 50Hz, determine:
- the output dc voltage and current.
 - the rms output voltage and current.
 - the power absorbed by the R load.
 - the power factor.
- (15 marks/ markah)

- a. *Huraikan maksud istilah "elektronik kuasa".*
- b. *Berikan definisi litar penerus.*
- c. **Rajah Q1**, menunjukkan penerus separuh gelombang satu fasa dengan beban $R = 10\Omega$. Jika masukan ke penerus ialah $V_s=240V$, 50Hz, tentukan:
- voltan dan arus keluaran at.*
 - voltan dan arus keluaran pmkd.*
 - kuasa yang diserap oleh beban R.*
 - faktor kuasa.*

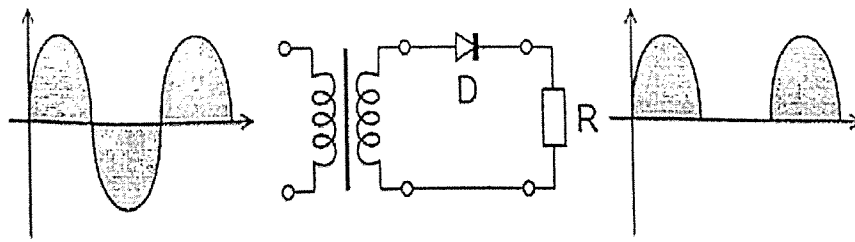


Figure Q1 / Rajah Q1

QUESTION 2 / SOALAN 2

- a. Describe **two (2)** examples of controlled rectifier applications.
(2 marks/ markah)
- b. Draw the symbol for the following power electronics devices.
i. SCR
ii. Triac
iii. Power diode
(3 marks/ markah)
- c. The full wave controlled bridge rectifier has an AC input of $120 V_{rms}$ at 60 Hz and a 20Ω load resistor. The delay angle is 30° . Sketch the circuit diagram and the output voltage waveform. Determine:
i. average and rms current in the load.
ii. power absorbed by load in watt.
iii. power source in volt-ampere.
iv. power factor.
(15 marks/ markah)
- a. Huraikan **dua (2)** contoh aplikasi penerus terkawal.
- b. Lukiskan simbol bagi peranti elektronik kuasa berikut:
i. SCR
ii. Triak
iii. Diod kuasa

- c. Penerus terkawal titi gelombang penuh mempunyai masukan AU, $120 V_{pmkd}$ pada 60 Hz dan beban rintangan, 20Ω . Sudut lengah adalah 30° . Lakarkan gambar rajah litar dan gelombang voltan keluaran. Tentukan:
- arus purata dan pmkd pada beban.
 - kuasa diserap oleh beban dalam watt.
 - kuasa bekalan dalam volt-ampere.
 - faktor kuasa.

QUESTION 3 / SOALAN 3

- a. Define the AC voltage controller. (2 marks/ markah)
- b. List **three (3)** applications of AC voltage controllers. (3 marks/ markah)
- c. An AC voltage controller in **Figure Q3** has a resistive load of $R = 10 \Omega$ and the rms phase input voltage is $V_s = 120 V$, 60 Hz. The thyristors switch is on for $n = 25$ cycles and is off for $m = 75$ cycles. Determine:
- rms output voltage.
 - input power factor.
 - average and rms current of thyristors.
 - output waveform for the circuit. (15 marks/ markah)
- a. Takrifkan pengawal voltan AU.
- b. Senaraikan **tiga (3)** aplikasi pengawal voltan AU.
- c. Pengawal voltan AU pada **Rajah Q3** mempunyai beban $R = 10 \Omega$ dan voltan masukan fasa pmkd adalah $V_s = 120 V$, 60 Hz. Suis thyristor dihidupkan untuk kitaran $n = 25$ dan dimatikan untuk kitaran $m = 75$. Tentukan:
- voltan keluaran pmkd.
 - faktor kuasa masukan.
 - purata dan pmkd arus thyristor.
 - gelombang keluaran bagi litar.

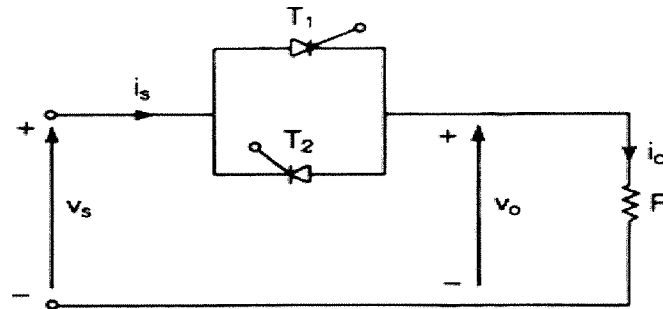


Figure Q3 / Rajah Q3

QUESTION 4 / SOALAN 4

- a. List **two (2)** applications of DC chopper. (2 marks/ markah)
- b. List **three (3)** advantages of a DC chopper circuit. (3 marks/ markah)
- c. The step-down DC chopper in **Figure Q4** has a resistive load, $R = 10 \Omega$ and input voltage, $V_s = 220 \text{ V}$. When the chopper switch (SW) remains ON, its voltage drop is $V_{ch} = 2 \text{ V}$ and chopping frequency is $f = 10 \text{ kHz}$. If the duty cycle is 50%, determine:
- the average output voltage, $V_{o\text{dc}}$.
 - the rms output voltage, $V_{o\text{rms}}$.
 - the chopper efficiency, η .
- (15 marks/ markah)

- a. Senaraikan **dua (2)** aplikasi pemenggal AT.
- b. Senaraikan **tiga (3)** kelebihan litar pemenggal AT.
- c. Sebuah pemenggal AT langkah-turun dalam **Rajah Q4** mempunyai beban perintang iaitu, $R = 10 \Omega$ dan voltan masukan, $V_s = 220 \text{ V}$. Semasa suis pemenggal (SW) kekal TUTUP, voltan kejatuhannya, $V_{ch} = 2 \text{ V}$ dan frekuensi pemenggal $f = 10 \text{ kHz}$. Jika kitar tugas, adalah 50%, tentukan:
- voltan keluaran purata, $V_{o\text{dc}}$.
 - voltan keluaran pmkd, $V_{o\text{pmkd}}$.
 - kecekapan pemenggal, η .

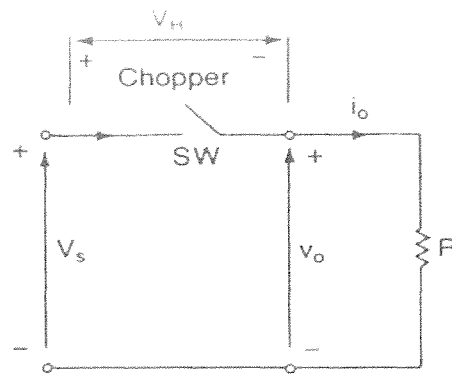


Figure Q4 / Rajah Q4

QUESTION 5 / SOALAN 5

- a. Define the meaning of an inverter. (2 marks/ markah)
- b. List **three (3)** applications of inverter in industrial application. (3 marks/ markah)
- c. Referring to **Figure Q5**. Given $V_s = 220\text{ V}$ and $R = 10\ \Omega$, determine:
- i. the rms output voltage at the fundamental frequency, V_1 .
 - ii. the output power, P_o .
 - iii. the average current of each transistor, I_Q .
 - iv. the rms current of each transistor, I_1 .
 - v. the peak current of each transistor, I_p .
- (15 marks/ markah)

- a. Takrifkan maksud penyongsang.
- b. Senaraikan **tiga (3)** aplikasi penyongsang dalam aplikasi industri.
- c. Merujuk pada **Rajah Q5**. Diberi $V_s = 220\text{ V}$ and $R = 10\ \Omega$, tentukan:
- i. voltan keluaran pmkd pada frekuensi asas, V_1 .
 - ii. kuasa keluaran, P_o .
 - iii. arus purata bagi setiap transistor, I_Q .
 - iv. arus pmkd bagi setiap transistor, I_1 .
 - v. arus puncak bagi setiap transistor, I_p .

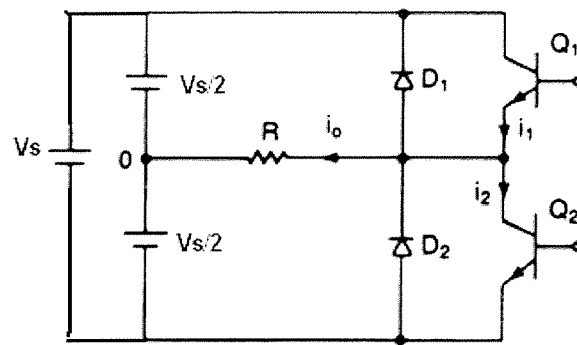


Figure Q5 / Rajah Q5

[100 MARKS/ 100 MARKAH]

END OF QUESTION PAPER / KERTAS SOALAN TAMAT

Attachment 1 / Lampiran 1

Uncontrolled rectifier

$$\begin{aligned}
 V_{o(dc)} &= 0.318V_m & V_{o(rms)} &= 0.5 V_m \\
 V_{o(dc)} &= \frac{V_m}{2\pi} [1 - \cos(\beta)] & V_{o(rms)} &= \frac{V_m}{2} \sqrt{\frac{\beta}{\pi} - \frac{\sin(2\beta)}{2\pi}} \\
 V_{o(dc)} &= 0.6366 V_m & V_{o(rms)} &= 0.707 V_m \\
 V_{o(dc)} &= 1.654 V_m & V_{o(rms)} &= 1.6554 V_m \\
 V_{o(dc)} &= 0.827 V_m & V_{o(rms)} &= 0.8407 V_m
 \end{aligned}$$

Controlled rectifier

$$\begin{aligned}
 V_{o(dc)} &= \frac{V_m}{2\pi} (1 + \cos\alpha) & V_{o(rms)} &= \frac{V_m}{2} \left[\frac{1}{\pi} \left(\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right) \right]^{1/2} \\
 V_{o(dc)} &= \frac{2V_m}{\pi} \cos\alpha & V_{o(rms)} &= V_m \left[\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{4\pi} \right]^{1/2}
 \end{aligned}$$

Principle of AC Voltage controller

$$\begin{aligned}
 V_s &= \sqrt{2} V_s \sin \omega t \\
 V_o &= V_s \sqrt{\frac{n}{m+n}} = V_s \sqrt{k}
 \end{aligned}$$

$$V_o(rms) = V_s \left[\frac{1}{2\pi} \left(2\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right) \right]^{1/2}$$

$$V_o(dc) = \frac{\sqrt{2} V_s}{2\pi} (\cos \alpha - 1)$$

AC Voltage controller : Single Phase

$$V_o(rms) = V_s \left[\frac{1}{\pi} \left(\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{\alpha} \right) \right]^{1/2} \quad V_o(rms) = V_s \left[\frac{1}{\pi} \left(\beta - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} - \frac{\sin 2\beta}{2} \right) \right]^{1/2}$$

AC Voltage controller : Three Phase Half waveFor $0^\circ \leq \alpha < 90^\circ$:

$$V_o(\text{rms}) = \sqrt{3}V_s \left[\frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\alpha}{4} + \frac{\sin 2\alpha}{8} \right) \right]^{1/2}$$

For $90^\circ \leq \alpha < 120^\circ$:

$$V_o(\text{rms}) = \sqrt{3}V_s \left[\frac{1}{\pi} \left(\frac{11\pi}{24} - \frac{\alpha}{2} \right) \right]^{1/2}$$

For $120^\circ \leq \alpha < 210^\circ$:

$$V_o(\text{rms}) = \sqrt{3}V_s \left[\frac{1}{\pi} \left(\frac{7\pi}{24} - \frac{\alpha}{4} + \frac{\sin 2\alpha}{16} - \frac{\sqrt{3} \cos 2\alpha}{16} \right) \right]^{1/2}$$

AC Voltage controller : Three Phase Full waveFor $0^\circ \leq \alpha < 60^\circ$:

$$V_o(\text{rms}) = \sqrt{6}V_s \left[\frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\alpha}{4} + \frac{\sin 2\alpha}{8} \right) \right]^{1/2}$$

For $60^\circ \leq \alpha < 90^\circ$:

$$V_o(\text{rms}) = \sqrt{6}V_s \left[\frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{12} + \frac{3 \sin 2\alpha}{16} + \frac{\sqrt{3} \cos 2\alpha}{16} \right) \right]^{1/2}$$

For $120^\circ \leq \alpha < 210^\circ$:

$$V_o(\text{rms}) = \sqrt{6}V_s \left[\frac{1}{\pi} \left(\frac{5\pi}{24} - \frac{\alpha}{4} + \frac{\sin 2\alpha}{16} + \frac{\sqrt{3} \cos 2\alpha}{16} \right) \right]^{1/2}$$



