



UTM
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Sekolah Pendidikan Profesional dan
Pendidikan Berterusan
(SPACE)

**FINAL EXAMINATION / PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER 2 – SESSION 2018 / 2019
PROGRAM KERJASAMA**

COURSE CODE : DDWE 1103
KOD KURSUS

COURSE NAME : CIRCUIT THEORY 1 /
NAMA KURSUS TEORI LITAR 1

YEAR / PROGRAMME : 1 DDWB/E/K
TAHUN / PROGRAM

DURATION : 2 HOURS 30 MINUTES / 2 JAM 30 MINIT
TEMPOH

DATE : APRIL 2019
TARIKH

INSTRUCTION/ARAHAH :

1. Answer ALL question in the answer booklet(s) provided.

Jawab SEMUA soalan di dalam buku jawapan yang disediakan.

(You are required to write your name and your lecturer's name on your answer script)
(Pelajar dikehendaki tuliskan nama dan nama pensyarah pada skrip jawapan)

NAME / NAMA	:
I.C NO. / NO. K/PENGENALAN	:
YEAR / COURSE TAHUN / KURSUS	:
COLLEGE NAME / NAMA KOLEJ	:
LECTURER'S NAME NAMA PENSYARAH	:

This examination paper consists of 7 pages including the cover
Kertas soalan ini mengandungi 7 muka surat termasuk kulit hadapan



PUSAT PROGRAM KERJASAMA

PETIKAN DARIPADA PERATURAN AKADEMIK ARAHAH AM - PENYELEWENGAN AKADEMIK

1. SALAH LAKU SEMASA PEPERIKSAAN

- 1.1 Pelajar tidak boleh melakukan mana-mana salah laku peperiksaan seperti berikut :-
 - 1.1.1 memberi dan/atau menerima dan/atau memiliki sebarang maklumat dalam bentuk elektronik, bercetak atau apa jua bentuk lain yang tidak dibenarkan semasa berlangsungnya peperiksaan sama ada di dalam atau di luar Dewan Peperiksaan melainkan dengan kebenaran Ketua Pengawas; atau
 - 1.1.2 menggunakan makluman yang diperolehi seperti di atas bagi tujuan menjawab soalan peperiksaan; atau
 - 1.1.3 menipu atau cuba untuk menipu atau berkelakuan mengikut cara yang boleh ditafsirkan sebagai menipu semasa berlangsungnya peperiksaan; atau
 - 1.1.4 lain-lain salah laku yang ditetapkan oleh Universiti (seperti membuat bising, mengganggu pelajar lain, mengganggu Pengawas menjalankan tugasnya).

2. HUKUMAN SALAH LAKU PEPERIKSAAN

- 2.1 Sekiranya pelajar didapati telah melakukan pelanggaran mana-mana peraturan peperiksaan ini, setelah diperakukan oleh Jawatankuasa Peperiksaan Fakulti dan disabitkan kesalahannya, Senat boleh mengambil tindakan dari mana-mana satu yang berikut :-
 - 2.1.1 memberi markah SIFAR (0) bagi keseluruhan keputusan peperiksaan kursus yang berkenaan (termasuk kerja kursus); atau
 - 2.1.2 memberi markah SIFAR (0) bagi semua kursus yang didaftarkan pada semester tersebut.
- 2.2 Jawatankuasa Akademik Fakulti boleh mencadangkan untuk diambil tindakan tata tertib mengikut peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti, 1971, Kaedah-kaedah Universiti Teknologi Malaysia (Tata tertib Pelajar-pelajar), 1999 bergantung kepada tahap kesalahan yang dilakukan oleh pelajar.
- 2.3 Pelajar yang didapati melakukan kesalahan kali kedua akan diambil tindakan seperti di perkara 2.1.2 dan dicadang untuk diambil tindakan tata tertib mengikut peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti, 1971, Kaedah-kaedah Universiti Teknologi Malaysia (Tata tertib Pelajar-pelajar), 1999.

Q1. Referring to Figure Q1, determine the following values:

- (a) the total resistance viewed from the voltage supply.
- (b) the supply current, I_s .
- (c) the voltage, V_{AB} using voltage divider rule.
- (d) the voltage, V_1 using Kirchhoff's voltage law.
- (e) the current, I_2 using current divider rule.
- (f) the current, I_5 using Kirchhoff's current law.
- (g) the power dissipated by resistor R_7 .

Merujuk kepada Rajah Q1, tentukan nilai berikut:

- (a) jumlah rintangan dilihat dari bekalan voltan.
- (b) arus bekalan, I_s .
- (c) voltan, V_{AB} menggunakan aturan pembahagi voltan.
- (d) voltan, V_1 menggunakan hukum voltan Kirchhoff.
- (e) arus, I_2 menggunakan aturan pembahagi arus.
- (f) arus, I_5 menggunakan hukum arus Kirchhoff.
- (g) kuasa yang dilesapkan oleh resistor R_7 .

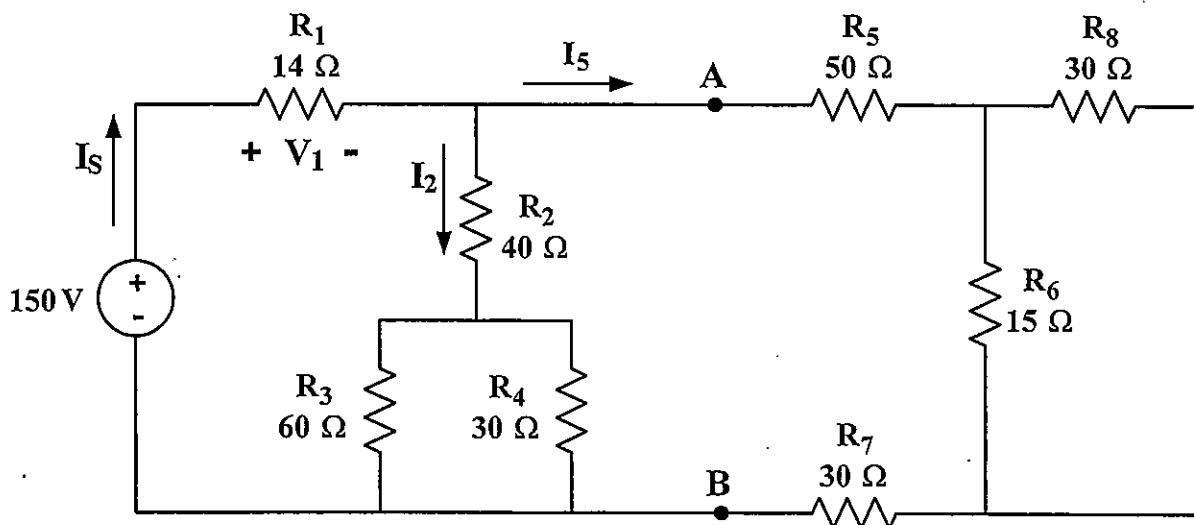


Figure Q1/Rajah Q1

(20 marks/markah)

Q2. The circuit in Figure Q2 is referred. Using Δ -Y conversion, determine the following values:

- Total resistance, R_T looking from the voltage source.
- Current, I_S .
- Voltage, V_1 .

Litar dalam Rajah Q2 dirujuk. Menggunakan penukaran Δ -Y, tentukan nilai berikut:

- Rintangan jumlah, R_T dilihat daripada sumber voltan.
- Arus, I_S .
- Voltan, V_1 .

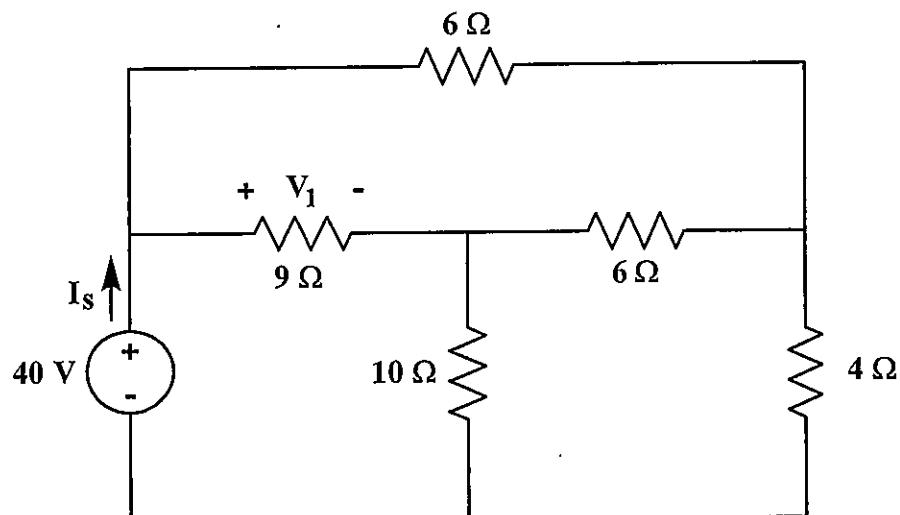


Figure Q2/Rajah Q2

(16 marks/markah)

- Q3. Referring to the circuit in Figure Q3, use mesh analysis to find the voltage, V_x and the power dissipated by the 3Ω resistor.

Merujuk pada litar dalam Rajah Q3, guna analisis jejaring untuk mendapatkan voltan, V_x dan kuasa yang dilesapkan oleh resistor 3Ω .

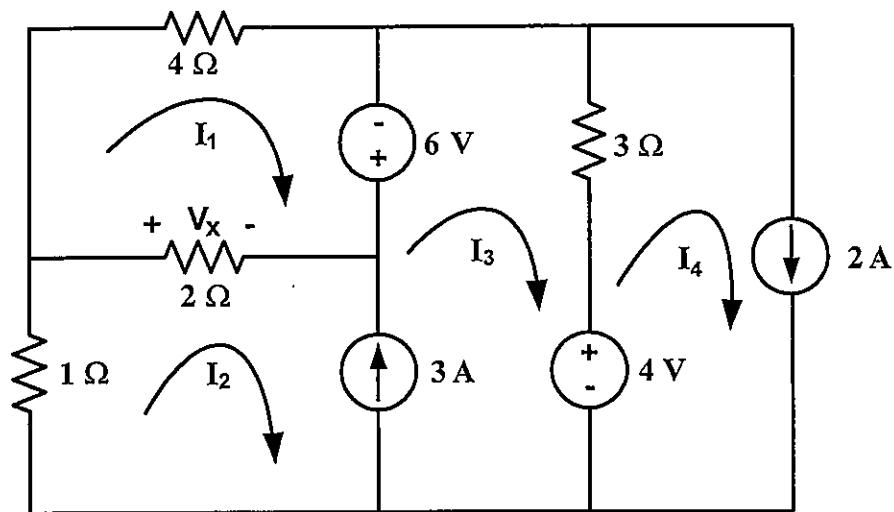


Figure Q3/Rajah Q3

(16 marks/markah)

- Q4. Referring to the circuit in Figure Q4, determine the value of voltage, V_x and the current, I_o using nodal analysis.

Merujuk pada litar dalam Rajah Q4, tentukan nilai voltan, V_x dan arus, I_o dengan menggunakan analisis nod.

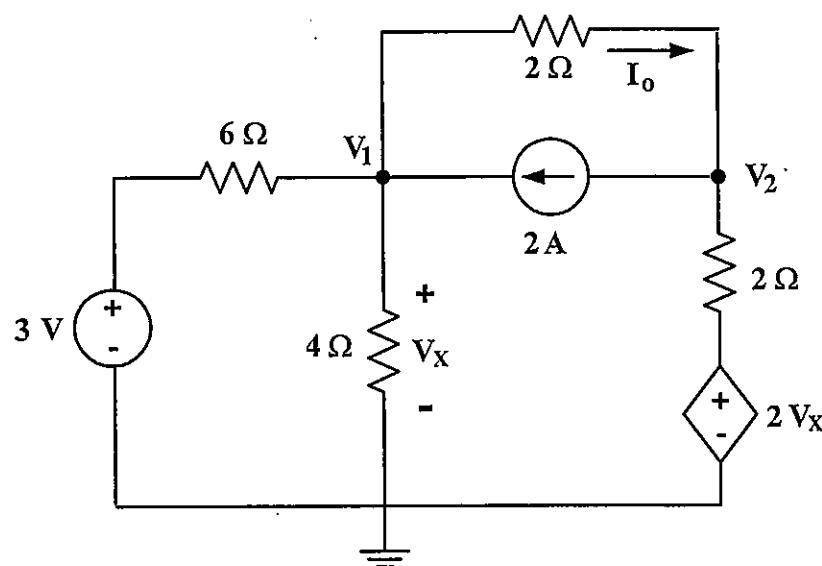


Figure Q4/Rajah Q4

(16 marks/markah)

- Q5. Referring to Figure Q5, looking from terminal A-B,
- find the Thevenin's equivalent resistance, R_{TH} .
 - determine the Thevenin's equivalent voltage, V_{TH} using superposition theorem.
 - draw the Thevenin's equivalent circuit.
 - calculate the maximum power transferred to the load resistor, R_L .

Merujuk kepada Rajah Q5, dilihat dari terminal A-B,

- dapatkan rintangan setara Thevenin, R_{TH} .
- tentukan voltan setara Thevenin, V_{TH} dengan menggunakan teorem tindihan.
- lukiskan litar setara Thevenin.
- kirakan kuasa maksimum yang dipindahkan kepada resistor beban, R_L .

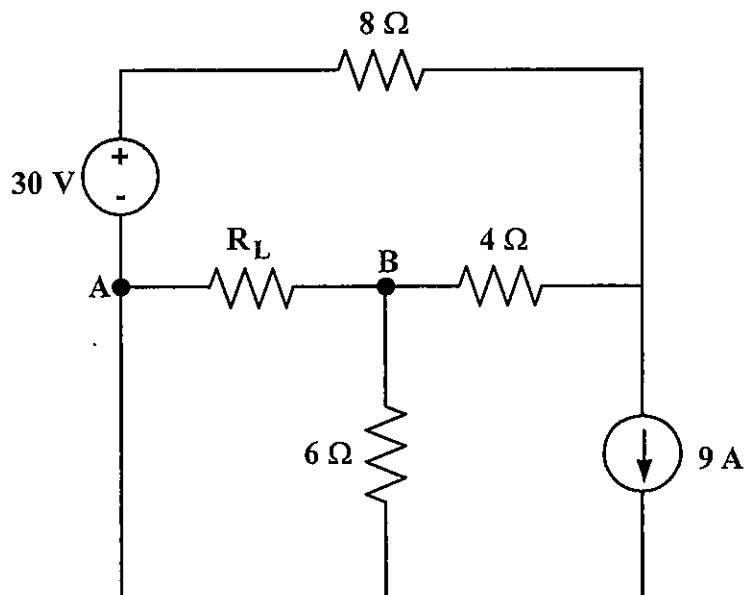


Figure Q5/Rajah Q5

(16 marks/markah)

- Q6. Referring to Figure Q6, find the current, I_o using Norton's theorem. Solve for Norton's current, I_N using mesh analysis.

Merujuk kepada Rajah Q6, dapatkan nilai arus, I_o menggunakan teorem Norton. Selesaikan untuk arus Norton, I_N menggunakan analisis jejaring.

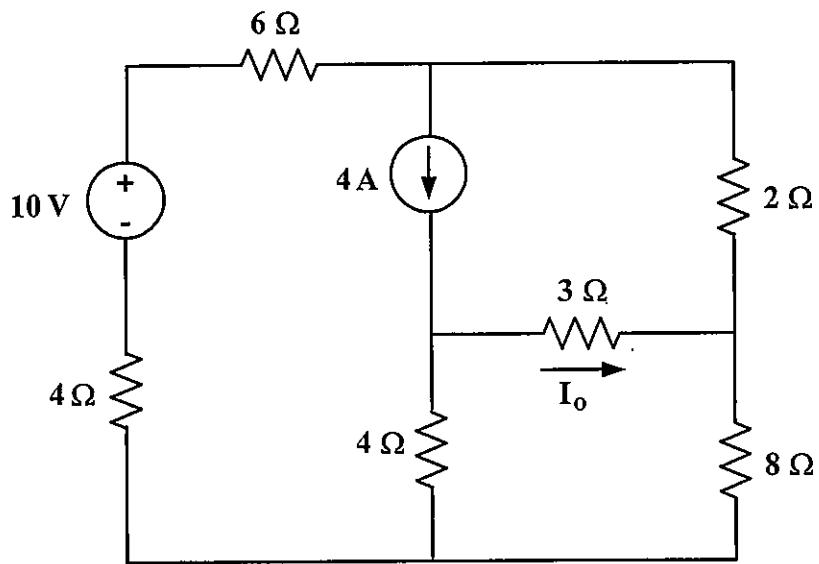


Figure Q6/Rajah Q6

(16 marks/markah)

Mukasurat ini sengaja dibiarkan kosong

[This page is purposely left blank]