



UTM
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Sekolah Pendidikan Profesional dan
Pendidikan Berterusan
(UTMSPACE)

4
DDPB

**FINAL EXAMINATION / PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER 1 – SESSION 2016 / 2017
PROGRAM KERJASAMA**

COURSE CODE : DDPE 2103
KOD KURSUS

COURSE NAME : NETWORK AND SYSTEM /
NAMA KURSUS SISTEM DAN RANGKAIAN

YEAR / PROGRAMME : 2 / DDPE / P / B
TAHUN / PROGRAM

DURATION : 2 HOURS 30 MINUTES / 2 JAM 30 MIMIT
TEMPOH

DATE : OCTOBER 2016
TARIKH

INSTRUCTION/ARAHAN :

1. Answer **ALL** questions in the answer booklet provided.
*Jawab **SEMUA** soalan di dalam buku jawapan yang disediakan.*

(You are required to write your name and your lecturer's name on your answer script)
(Pelajar dikehendaki tuliskan nama dan nama pensyarah pada skrip jawapan)

| | | |
|-----------------------------------|---|-------|
| NAME / NAMA | : | |
| I.C NO. / NO. K/PENGENALAN | : | |
| YEAR / COURSE TAHUN / KURSUS | : | |
| COLLEGE NAME NAMA KOLEJ | : | |
| LECTURER'S NAME NAMA PENSYARAH | : | |

This examination paper consists of ...9... pages including the cover
Kertas soalan ini mengandungi9..... muka surat termasuk kulit hadapan

Q1. The differential equation of the voltage across the capacitor $v(t)$ in a second order circuit is given as

$$\frac{d^2v}{dt^2} + 12\frac{dv}{dt} + 36v = 200\sin t$$

Given that the initial voltage across the capacitor $v(0^-) = 2$ V and $\frac{dv}{dt}(0^+) = -12$ V/s. Find the voltage $v(t)$ using transient analysis method.

Persamaan kebezaan bagi voltan melintang kapasitor, $v(t)$ dalam satu litar tertib kedua diberi sebagai

$$\frac{d^2v}{dt^2} + 12\frac{dv}{dt} + 36v = 200\sin t$$

Diberi voltan awal melintang kapasitor $v(0^-) = 2$ V dan $\frac{dv}{dt}(0^+) = -12$ V/s. Dapatkan voltan $v(t)$ menggunakan kaedah analisis ubahtika.

(15 marks / markah)

- Q2. Referring to Figure Q2, the switch is at position X and the circuit is in steady state for $t < 0$. At $t = 0$, the switch is moved to position Y. Find the Laplace function of the current flowing through the inductor, $I(s)$ for $t \geq 0$.

Merujuk kepada Rajah Q2, suis berada pada kedudukan X dan litar berada dalam keadaan mantap untuk $t < 0$. Pada $t = 0$, suis diubah ke kedudukan Y. Dapatkan fungsi Laplace bagi arus melalui induktor, $I(s)$ untuk $t \geq 0$.

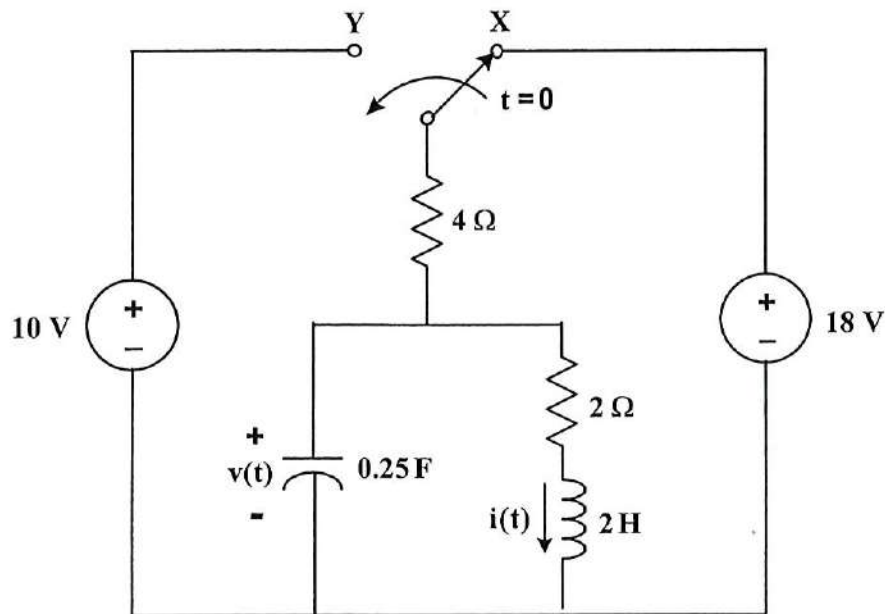


Figure Q2 / Rajah Q2

(15 marks / markah)

- Q3. The transfer function that relates the output voltage across the capacitor, $V_o(s)$ to the input voltage, $V_i(s)$ is given as:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{2(s^2 + 4s + 10)}{s(s^2 + 9s + 20)}$$

If $v_i(t) = 5e^{-5t} u(t)$ V, determine the output voltage across the capacitor, $v_o(t)$.

Rangkap pindah yang menghubungkan voltan keluaran melintangi kapasitor, $V_o(s)$ terhadap voltan masukan, $V_i(s)$ diberi sebagai:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{2(s^2 + 4s + 10)}{s(s^2 + 9s + 20)}$$

Sekiranya $v_i(t) = 5e^{-5t} u(t)$ V, tentukan voltan keluaran melintangi kapasitor, $v_o(t)$.

(15 marks / markah)

Q4. Draw the magnitude Bode Plot for the following transfer function:

$$H(s) = \frac{(s + 30)^2 (s^2 + 128s + 640000)}{3000s^2 (s + 10000)}$$

Use minimum frequency, $\omega = 1$ rad/s and maximum frequency, $\omega = 100$ krad/s.

Lukiskan Plot Bode magnitud untuk rangkap pindah berikut:

$$H(s) = \frac{(s + 30)^2 (s^2 + 128s + 640000)}{3000s^2 (s + 10000)}$$

Guna frekuensi minima, $\omega = 1$ rad/s dan frekuensi maksima, $\omega = 100$ krad/s.

(12 marks / markah)

Q5. (a) Referring to Figure Q5(a), network 1 is connected to network 2. Determine the ABCD parameters

- i) for network 1.
- ii) for the whole circuit.

Merujuk pada Rajah Q5(a), rangkaian 1 disambungkan kepada rangkaian 2. Tentukan parameter ABCD

- i) untuk rangkaian 1.
- ii) untuk keseluruhan litar.

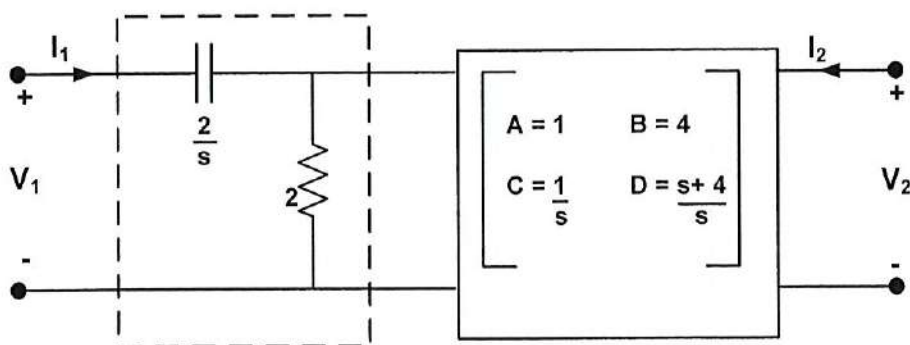


Figure Q5(a) / Rajah Q5(a)

(12 marks)

- (b) A 2-port network is terminated as shown in Figure Q5(b). Determine the output voltage, V_2 and the output current, I_2 .

Satu rangkaian 2 liang ditamatkan seperti ditunjukkan dalam Rajah Q5(b). Tentukan voltan keluaran V_2 dan arus keluaran I_2 .

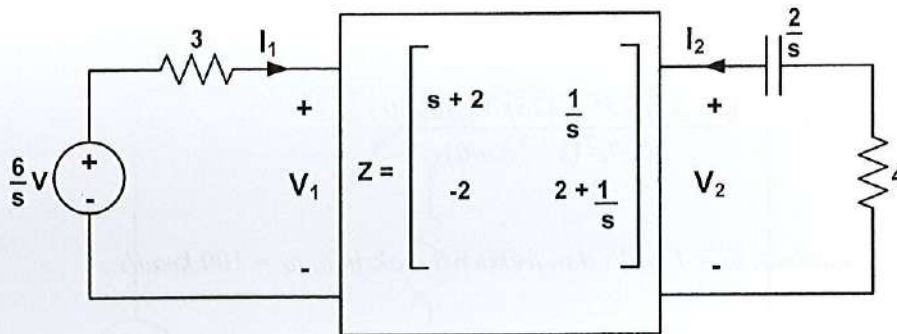


Figure Q5(b) / Rajah Q5(b)

(13 marks)

- Q6. (a) Determine the trigonometric Fourier series for the waveform in Figure Q6(a) up to the 5th harmonics.

Tentukan siri Fourier trigonometrik untuk gelombang pada Rajah Q6(a) sehingga harmonik ke-5

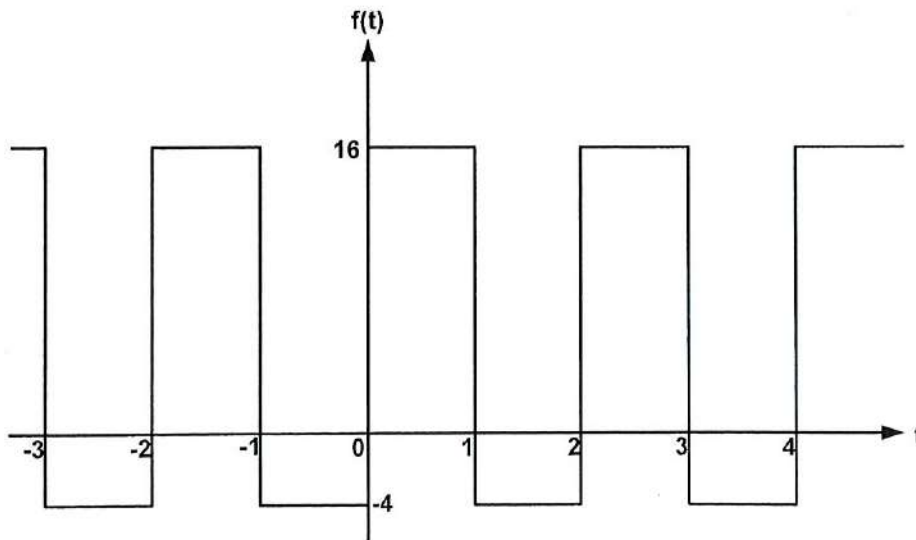


Figure Q6(a) / Rajah Q6(a)

(10 marks)

(b) The Fourier series of a current is given as follows :

$$i(t) = \frac{5}{7} + \sum_{n=\text{odd}}^{\infty} \left(\frac{8}{n\pi^2} \right) \cos n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{n\pi} \right) \sin n\omega t$$

- i) Expand the Fourier series for $i(t)$ up to the 3rd harmonics.
- ii) Determine the Fourier series of $i(t)$ in its exponential form.

Siri Fourier untuk satu arus adalah diberi sebagai berikut:

$$i(t) = \frac{5}{7} + \sum_{n=\text{odd}}^{\infty} \left(\frac{8}{n\pi^2} \right) \cos n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{n\pi} \right) \sin n\omega t$$

- i) *Kembangkan siri Fourier untuk $i(t)$ sehingga harmonik ke-3.*
- ii) *Tentukan siri Fourier untuk $i(t)$ dalam bentuk eksponen.*

(8 marks)

Laplace Transform Pairs

| Function | $f(t)$ | $F(s)$ |
|--|------------------------------------|---|
| Unit impulse | $\delta(t)$ | 1 |
| Step function | $u(t)$ | $\frac{1}{s}$ |
| Constant | 1 | $\frac{1}{s}$ |
| Ramp unit | $r(t) = t u(t)$ | $\frac{1}{s^2}$ |
| Parabola unit | $p(t) = \frac{1}{2} t^2 u(t)$ | $\frac{1}{s^3}$ |
| n^{th} integral of impulse | $\delta^{(-n)}(t)$ | $\frac{1}{s^n}$ |
| n^{th} derivative of impulse | $\delta^n(t)$ | s^n |
| Power of t | $\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$ | $\frac{1}{s^n}$ |
| Exponential | e^{-at} | $\frac{1}{s+a}$ |
| t -multiplication exponential | te^{-at} | $\frac{1}{(s+a)^2}$ |
| Repeated t -multiplication exponential | $\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-at}$ | $\frac{1}{(s+a)^n}$ |
| Sine | $\sin \omega t$ | $\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ |
| Cosine | $\cos \omega t$ | $\frac{s}{s^2 + \omega^2}$ |
| Damped sine | $e^{-at} \sin \omega t$ | $\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$ |
| Damped cosine | $e^{-at} \cos \omega t$ | $\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$ |
| t -multiplied sine | $t \sin \omega t$ | $\frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$ |
| t -multiplied cosine | $t \cos \omega t$ | $\frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$ |

Forcing functions and their assumed solutions

| Forcing function | | Assumed solution |
|------------------|-------------------|------------------|
| Constant | $f(t) = A$ | $x_f(t) = K_2$ |
| Exponential | $f(t) = M e^{at}$ | |