



UTM
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Sekolah Pendidikan Profesional dan
Pendidikan Berterusan
(UTMSPACE)

**FINAL EXAMINATION / PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER 2 – SESSION 2016 / 207
PROGRAM KERJASAMA**

COURSE CODE : DDWC1243 /DDPC 1243
KOD KURSUS

COURSE NAME : DIGITAL LOGIC/ LOGIK DIGITAL
NAMA KURSUS

YEAR / PROGRAMME : 1 DDWC/DDWZ/DDPC/DDPZ
TAHUN / PROGRAM

DURATION /
TEMPOH : 2 HOURS 30 MINUTES

DATE /
TARIKH : MARCH/APRIL 2017

INSTRUCTION :
ARAHAH

**ANSWER ALL QUESTIONS IN THE ANSWER BOOKLET
JAWAB SEMUA SOALAN DALAM BUKU JAWAPAN**

(You are required to write your name and your lecturer's name on your answer script)
(Pelajar dikehendaki tuliskan nama dan nama pensyarah pada skrip jawapan)

NAME / NAMA PELAJAR	:
I.C NO. / NO. K/PENGENALAN	:
YEAR / COURSE TAHUN / KURSUS	:
COLLEGE NAME NAMA KOLEJ	:
LECTURER'S NAME NAMA PENSYARAH	:

This examination paper consists of 7 pages including the cover
Kertas soalan ini mengandungi 7 muka surat termasuk kulit hadapan

**PUŚAT PENGAJIAN DIPLOMA
SPACE
UTM International Campus
PETIKAN DARIPADA PERATURAN AKADEMIK**

ARAHAN AM

1. PENYELEWENGAN AKADEMIK (SALAH LAKU PEPERIKSAAN)

- 1.1 Pelajar tidak boleh melakukan mana-mana salah laku peperiksaan seperti berikut:-
- (a) Memberi atau menerima atau memiliki sebarang maklumat dalam bentuk elektronik, cetak atau apa-apa jua bentuk lain yang ada kaitan dengan sesuatu kursus semasa peperiksaan bagi kursus tersebut dijalankan sama ada di dalam atau di luar Dewan/Bilik Peperiksaan melainkan dengan kebenaran Ketua Pengawas.
 - (b) Menggunakan maklumat yang diperolehi seperti di perkara 1(a) di atas bagi tujuan menjawab soalan peperiksaan.
 - (c) Menipu atau cuba untuk menipu atau berkelakuan mengikut cara yang boleh difafsirkan sebagai menipu atau cuba untuk menipu semasa peperiksaan sedang berjalan.
 - (d) Lain-lain salah laku yang ditetapkan oleh Universiti.

2. HUKUMAN

- 2.1 Sekiranya pelajar didapati telah melakukan pelanggaran mana-mana peraturan peperiksaan ini, setelah dibicara oleh Jawatankuasa Akademik Fakulti dan disabitkan kesalahannya, Senat boleh mengambil tindakan dari mana-mana satu, atau kombinasi yang sesuai dari dua atau lebih hukuman-hukuman berikut :-
- (a) Memberi markah SIFAR (0) bagi keseluruhan keputusan peperiksaan mata pelajaran yang berkenaan. (Termasuk kerja kursus).
 - (b) Memberi markah SIFAR (0) bagi semua mata pelajaran yang didaftarkan kepada semester tersebut.
 - (c) Pelajar yang didapati melakukan kesalahan kali kedua hendaklah diambil tindakan tatatertib mengikut peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti, 1971, Kaedah-kaedah Universiti Teknologi Malaysia (Tatatertib Pelajar-pelajar), 1999.

SECTION A : SHORT ANSWER (6 QUESTIONS / 22 MARKS)

INSTRUCTIONS : ANSWER ALL THE QUESTIONS.

SECTION A : SOALAN PENDEK (6 SOALAN / 22 MARKAH)

INSTRUCTIONS : JAWAB SEMUA SOALAN

Instruction: Write your answers in the answer booklet provided.

Arahan: Tuliskan jawapan di buku jawapan yang disediakan.

1. Explain the two methods that can be used for decimal to binary conversion. [4m]
Terangkan dua kaedah yang boleh digunakan untuk menukar nombor decimal ke perduaan.
2. Why 1's complement and 2's complement of a binary number are important? [3m]
Kenapa pelengkap 1 dan pelengkap 2 dalam nombor perduaan adalah penting?
3. List the three parts of a signed, floating-point number. [3m]
Senaraikan tiga bahagian nombor terapung bertanda.
4. What are the six invalid codes of four bits number that are not used in Binary Code Decimal (BCD) code? [3m]
Apakah enam kod empat digit yang tidak sah digunakan dalam "Binary Code Decimal(BCD)"?
5. Name five types of functional combinational logic circuit. [5 M]
Namakan lima jenis fungsi litar logik gabungan.
6. Write the differences between Latches and Flip-Flop. [4 M]
Tuliskan perbezaan antara Selak dan Flip-Flop.

SECTION B: SUBJECTIVE [75 MARKS]

BAHAGIAN B: SUBJEKTIF [75 MARKAH]

Instruction: Write your answers in the answer booklet provided.

Arahan: Tuliskan jawapan di buku jawapan yang disediakan.

1. a) Convert BCD number **011010000111001** to decimal format. [4 M]

*Tukarkan nombor BCD **011010000111001** ke format desimal.*

- b) Perform the subtraction **1110 - 11** using sign number. [6 M]

*Hasilkan penolakan **1110 - 11** menggunakan nombor bertanda.*

- c) Show the addition of **FF1B + A12D** hexadecimal number. [6 M]

*Tunjukkan penambahan **FF1B + A12D** nombor heksadesimal.*


- d) Show the inputs and outputs of a parallel full adder for addition below: [4 M]

Tunjukkan input dan output penambah penuh selari bagi penambahan di bawah:

$$1101 + 1010$$

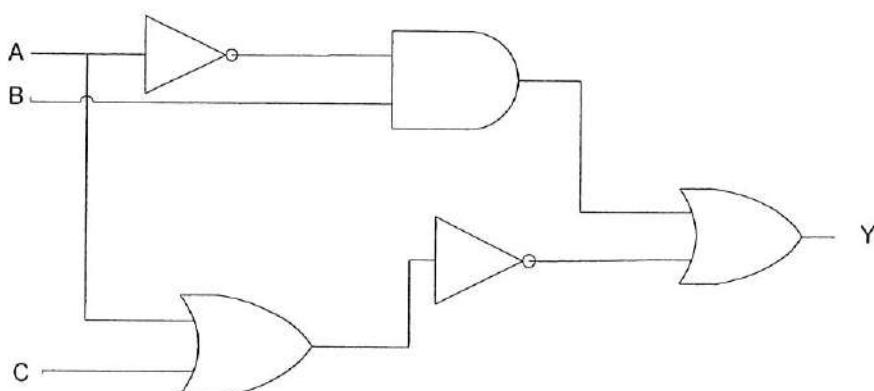2. a) Write the Boolean expression for the circuit shown below: [4 M]

Tuliskan ungkapan Boolean bagi litar di bawah:



- b) Complete each expression below:

[6 M]

Lengkapkan ungkapan berikut:

i. $A + \bar{A}B =$ _____	ii. $\bar{B} + BC =$ _____
iii. $A(B + C) =$ _____	iv. $C + \bar{C}E =$ _____
v. $A + ACD =$ _____	vi. $(A + B)(C + D) =$ _____

3. Based on equation below, answer all the following questions:

Berdasarkan persamaan di bawah jawab soalan-soalan berikut:

$$A + B[AC + (B + \bar{C})D]$$

- a) Convert the expressions to sum-of-product (SOP) forms.

[4 M]

Tukarkan ungkapan menjadi bentuk sum-of-product (SOP).

- b) Convert SOP expression to standard SOP form.

[6 M]

Tukar ungkapan SOP ke bentuk SOP piawai.

- c) Use a Karnaugh map to find the minimum SOP form.

[6 M]

Guna peta Karnaugh untuk mendapatkan ungkapan SOP minimum.

- d) Construct a truth table and find POS expression.

[6 M]

Bina jadual kebenaran dan dapatkan ungkapan POS.

4. Use Boolean Algebra and Karnaugh Map to simplify or expression below:

[6 M]

Gunakan Aljabar Boolean dan Peta Karnaugh untuk permudahkan ungkapan di bawah:

$$\overline{A} \overline{B} C + \left(\overline{A} + B + \overline{C} \right) + \overline{A} \overline{B} \overline{C} D$$

- 5.. Show how the following expressions can be implemented as stated using:

Tunjukkan bagaimana ungkapan berikut boleh dilaksanakan menggunakan:

$$X = AB [C(\overline{DE} + \overline{AB}) + (BCE)]$$

- a) only NOR gate / hanya get NOR sahaja.

[5 M]


- b) only NOR and INVERTER gate / hanya get NOR dan get INVERTER sahaja.

[5 M]

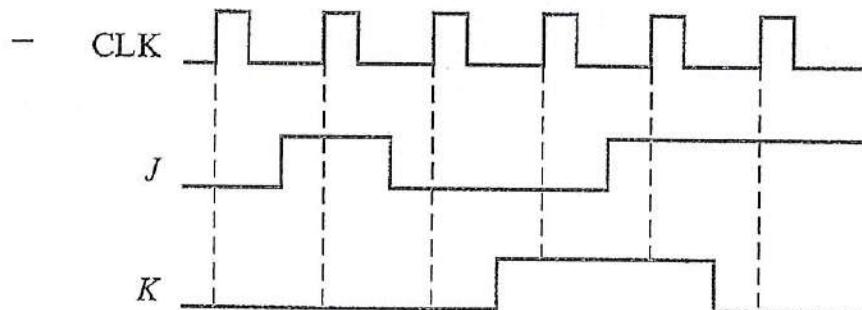6. a) Determine the Q waveform relative to the clock if the signals shown below are applied to the inputs of the positive edge-triggered J-K flip-flop. Assume that Q is initially LOW.

[5 M]


Tentukan output gelombang Q terhadap jam jika isyarat yang ditunjukkan dibawah digunakan pada flip-flop J-K "positive edge-triggered". Andaikan Q bermula dengan LOW.



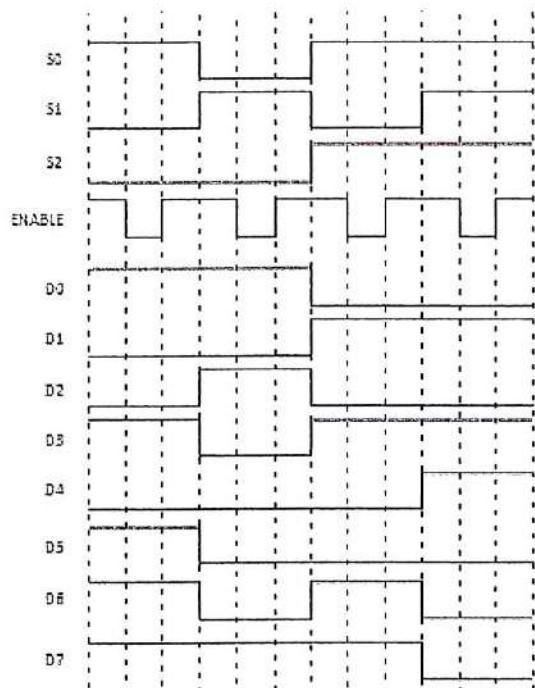- b) The waveforms in figure below are the inputs of a multiplexer. Sketch the Y output waveforms.

[5 M]

Rajah gelombang di bawah adalah input kepada multipleks. Lakarkan gelombang output Y.



S2	S1	S0	PILIHAN
0	0	0	D0
0	0	1	D1
0	1	0	D2
0	1	1	D3
1	0	0	D4
1	0	1	D5
1	1	0	D6
1	1	1	D7

END OF QUESTIONS/SOALAN TAMAT

Mukasurat ini sengaja dibiarkan kosong

[This page is purposely left blank]