



UTM
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Sekolah Pendidikan Profesional dan
Pendidikan Berterusan
(UTMSPACE)

**FINAL EXAMINATION / PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER 2 – SESSION 2015 / 2016
PROGRAM KERJASAMA**

COURSE CODE : DDPC1243

COURSE NAME : DIGITAL LOGIC /
NAMA KURSUS LOGIK DIGITAL

YEAR / PROGRAMME : 1 / DDPC / DDPZ
TAHUN / PROGRAM

DURATION : 2 HOURS 30 MINUTES / 2 JAM 30 MINIT
TEMPOH

DATE : APRIL 2016
TARIKH

INSTRUCTION/ARAHAN :

1. ANSWER ALL QUESTIONS IN THE PROVIDED ANSWER BOOKLET
JAWAB SEMUA SOALAN DALAM BUKU JAWAPAN DISEDIAKAN

(You are required to write your name and your lecturer's name on your answer script)
(Pelajar dikehendaki tuliskan nama dan nama pensyarah pada skrip jawapan)

NAME / NAMA	:
I.C NO. / NO. K/PENGENALAN	:
YEAR / COURSE TAHUN / KURSUS	:
COLLEGE NAME NAMA KOLEJ	:
LECTURER'S NAME NAMA PENSYARAH	:

This examination paper consists of ...6... pages including the cover
Kertas soalan ini mengandungi6..... muka surat termasuk kulit hadapan

Instruction: Write your answers in the answer booklet provided.

Arahan: Tuliskan jawapan di buku jawapan yang disediakan.

1. a. List **two(2)** advantages of digital data compared to analog data. [2 M]

Senaraikan dua(2) kebaikan data digital berbanding data analog.

- b. Name the devices that have been used to convert the following: [2M]

Namakan peranti-peranti yang digunakan untuk menukar perkara berikut:

- i. analog data to digital data

data analog ke data digital

- ii. digital data to analog data

data digital ke data analog

- c. Briefly explain what are the differences between latch and flip-flop. [2M]

Terangkan secara ringkas apakah perbezaan di antara selak dan flip-flop.

2. a. Explain the two methods that can be used for decimal to binary conversion. [4m]

Terangkan dua kaedah yang boleh digunakan untuk menukarkan nombor desimal ke perduaan.

- b. Why 1's complement and 2's complement of a binary number are important? [2m]

Mengapa pelengkap 1 dan pelengkap 2 dalam nombor perduaan adalah penting?

- c. What are the six invalid codes of four bits number that are not used in Binary Coded Decimal? [3m]

Apakah enam kod yang tidak sah bagi nombor empat bit yang tidak digunakan dalam "Binary Coded Decimal"?

3. a. Convert decimal number **56.879** to binary format. [5m]

*Tukarkan nombor desimal **56.879** ke format binari.*

- b. Perform the following subtraction using binary sign number for the following decimal number: **-110 – 84** [5m]

*Lakukan penolakan berikut menggunakan nombor bertanda binary bagi nombor decimal berikut: **-110 – 84***

- c. Show the following addition:

Tunjukan penambahan berikut :

(i) $01010001_{BCD} + 01011000_{BCD}$

[5M]

(ii) $FF1B_{16} + A12D_{16}$

[5M]

4. Answer the questions based on the following expression.

Jawab soalan berdasarkan persamaan berikut:

$$\overline{\overline{(A+B)} + \overline{(AB)}C} \quad \overline{\overline{(A+B)}}$$

- a. Design a logic circuit to implement the expression above.

[5m]

Rekabentuk litar logik untuk melaksanakan persamaan di atas.

- b. Use DeMorgan's theorems to simplify the expression.

[6m]

Gunakan teorem DeMorgan's untuk mempermudahkan persamaan.

- c. Simplify the expression using Boolean algebra. Name the law and rules used in every simplification

[6m]

Permudahkan persamaan menggunakan aljabar Boolean. Namakan hukum dan peraturan digunakan dalam setiap permudahan.

- d. Redraw the logic circuit based on simplified expression in (c).

[5m]

Lukiskan semula litar logik berdasarkan ungkapan yang di permudahkan dalam (c).

5. Based on equation below, answer all the following questions:

Berdasarkan persamaan di bawah jawab soalan-soalan berikut:

$$(\bar{A} + B)(\bar{A} + \bar{B} + C)(B + \bar{C} + D)(A + \bar{B} + C + \bar{D})$$

- a) Convert the expressions to standard product-of-sum (POS) forms.

[6 M]

Tukarkan ungkapan menjadi bentuk product-of-sum (POS) piawai.

- b) Use a Karnaugh map to find the minimum POS form.

[8 M]

Guna peta Karnaugh untuk mendapatkan ungkapan POS minimum.

- c. Write the SOP expression from Karnaugh map in (c). [6m]

Tulis persamaan SOP dari peta Karnaugh di (b).

6. Answer all the questions based on the expression below:

Jawab semua soalan berdasarkan ungkapan di bawah:

$$X = \overline{AB} + CD + (\overline{A+B})(ACD + \overline{BE})$$

- a. Implement expression using basic gate. [5m]

Laksanakan ungkapan menggunakan get asas

- b. Implement expression using only NAND gates. [5m]

Laksanakan ungkapan menggunakan hanya get-get NAND sahaja.

- c. Implement expression using only NOR and INVERTER gates. [5m]

Laksanakan ungkapan menggunakan hanya get-get NOR dan INVERTER sahaja.

7. The several data-input waveform (Data in) and data-select inputs (S_0 and S_1) are shown in Figure 1. Determine the data-output waveform on D_0 through D_3 for the demultiplexer in Figure 2. [4m]

Beberapa gelombang data input (Data Masuk) dan data pilihan (S_0 dan S_1) adalah ditunjukkan pada Rajah 1. Tentukan gelombang data output pada D_0 sehingga D_3 bagi penyahmultiplex dalam Rajah 2.

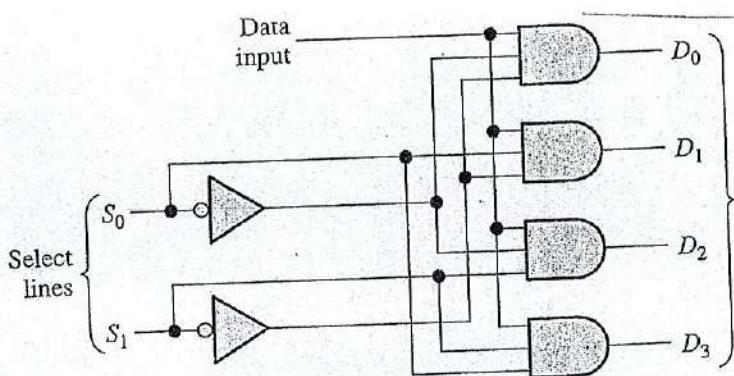


Figure 1/Rajah 1


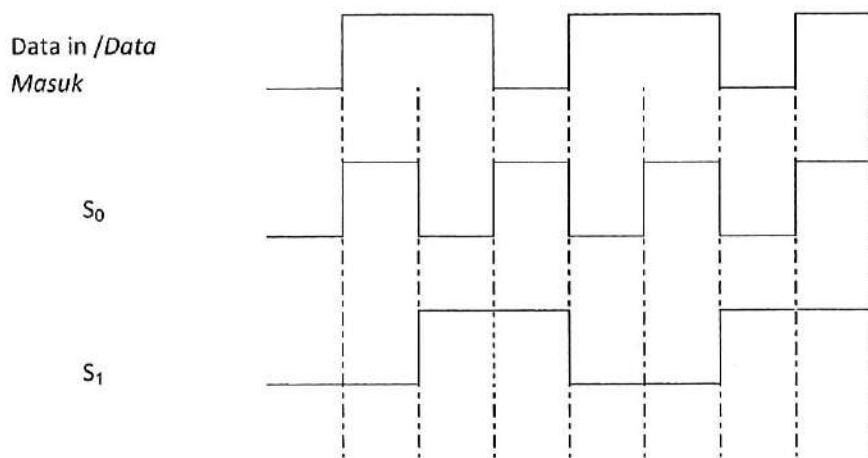


Figure 2/Rajah 2

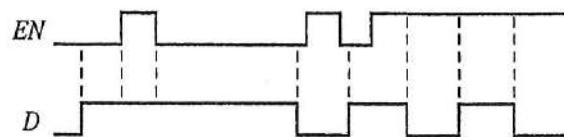8. Draw the timing diagram showing the output waveform for a gate D latch if the latch is initially RESET. [4m]

Lukis rajah masa menunjukkan gelombang keluaran selak get D jika nilai awalan selak adalah RESET.



END OF QUESTIONS/SOALAN TAMAT