



2
DDPB

**FINAL EXAMINATION / PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER 2 – SESSION 2015 / 2016
PROGRAM KERJASAMA**

COURSE CODE : DDPE 1142
KOD KURSUS

COURSE NAME : INSTRUMENTATION / INSTRUMENTASI
NAMA KURSUS

YEAR / PROGRAMME : 1DDPE / K / P
TAHUN / PROGRAM

DURATION : 2 HOURS / 2 JAM
TEMPOH

DATE : APRIL 2016
TARIKH

**INSTRUCTION :
ARAHAN**

1. This question paper consist of **FIVE (5)** questions.
Kertas soalan ini mengandungi LIMA (5) soalan.
2. Answer **ALL** questions.
Jawab SEMUA soalan.

(You are required to write your name and your lecturer's name on your answer script)
(Pelajar dikehendaki tuliskan nama dan nama pensyarah pada skrip jawapan)

STUDENT'S NAME / NAMA PELAJAR	:
I.C NO. / NO. K/PENGENALAN	:
YEAR / COURSE TAHUN / KURSUS	:
LECTURER'S NAME	:

- Q1. (a) Explain briefly three (3) classifications of a transducer.
Terangkan secara ringkas tiga (3) pengkelasan transduser.

(6 marks/markah)

- (b) Figure Q1(b), shows the LVDT and its specification.
- (i) Explain briefly the operation principle of the LVDT.
 - (ii) Calculate the displacement if the output voltage is 2.5 mV.
 - (iii) Sketch the graph of output voltage versus displacement if the output of LVDT is at the range of - 4 mV to + 2.5 mV.

Rajah Q1(b), menunjukkan LVDT dan spesifikasinya.

- (i) Terangkan dengan ringkas prinsip pengendalian LVDT.*
- (ii) Kirakan anjakan jika voltan keluaran ialah 2.5 mV*
- (iii) Lakarkan graf voltan keluaran melawan anjakan jika keluaran LVDT pada julat - 4 mV hingga + 2.5 mV.*

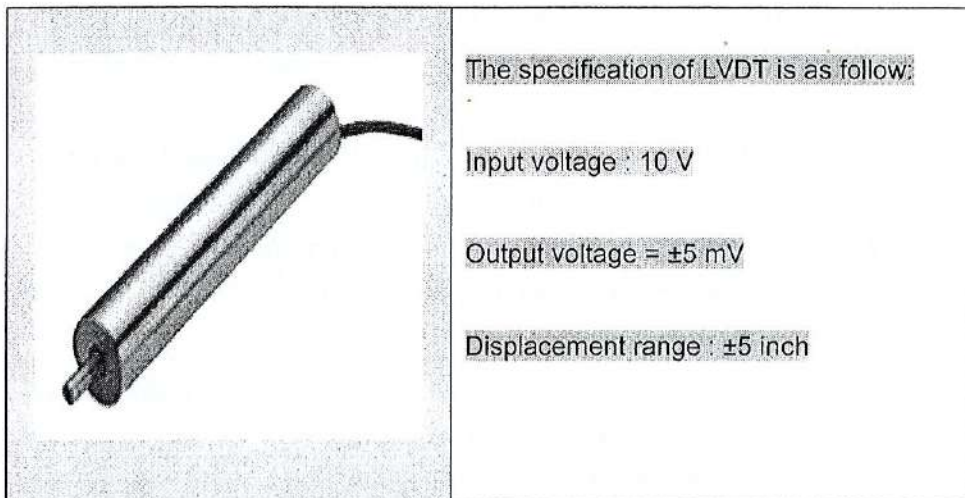


Figure Q1(b) / Rajah Q1(b)

(14 marks/markah)

- Q2. (a) Describe the operation principle of one (1) of the following transducers. Illustrate your answer with the aid of appropriate diagrams.
- (i) Multiplier phototube.
 - (ii) Shaft encoder.

Huraikan prinsip pengendalian satu (1) daripada transduser berikut. Jelaskan jawapan

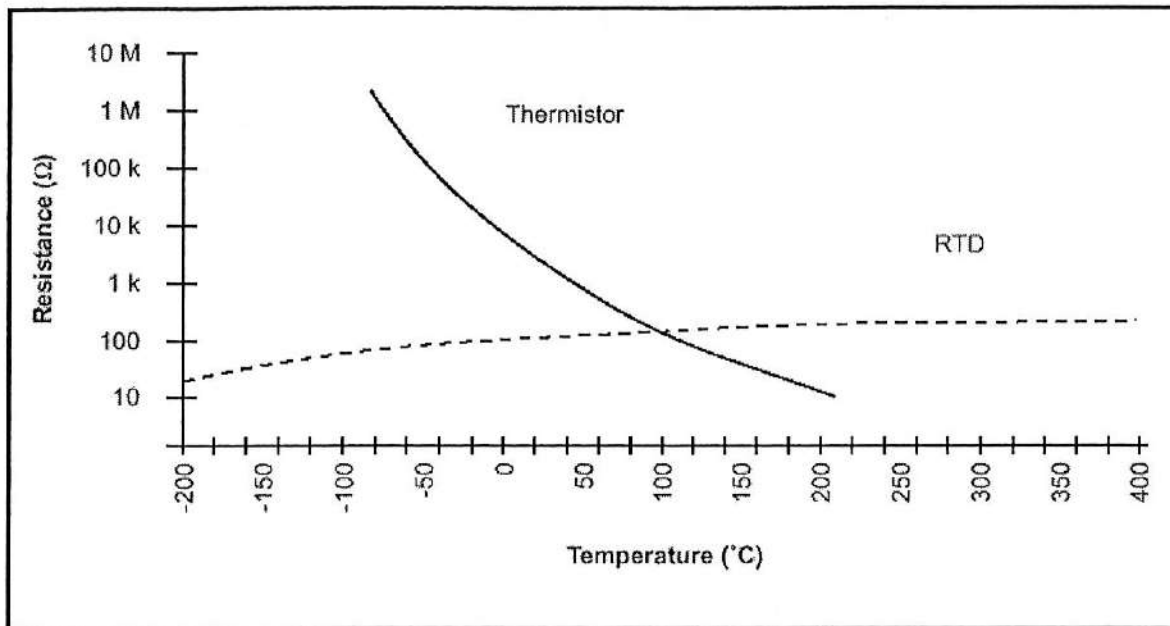


Figure Q2(b) / Rajah Q2(b)

(14 marks/markah)

- Q3. (a) Two categories of signal conditioners in instrumentation systems are bridges and filters. Explain the role of any device in those two categories.

Dua kategori penyesuai isyarat dalam sistem pengalatan ialah titi dan penapis. Terangkan peranan setiap peranti dalam dua kategori tersebut.

(6 marks/markah)

- (b) Figure Q3(b) shows the circuit of a Wheatstone bridge. Given that $E = 20\text{ V}$, $R_1 = 5\text{ k}\Omega$, $R_2 = 10\text{ k}\Omega$, $R_3 = 15\text{ k}\Omega$.
- Calculate R_x when the bridge is in a balanced condition.
 - By using sensitivity analysis, calculate the required sensitivity of the galvanometer G if its displacement is 5 mm when R_x changes to $10\text{ k}\Omega$. Given the internal resistance of the galvanometer, $R_g = 100\ \Omega$.

Rajah Q3(b) menunjukkan litar titi Wheatstone. Diberi $E = 20 \text{ V}$, $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 15 \text{ k}\Omega$.

- (i) Kirakan R_x ketika titi tersebut berada dalam keadaan terimbang.
- (ii) Dengan menggunakan analisis kepekaan, kirakan kepekaan meter galvani G jika anjakannya ialah 5 mm ketika R_x berubah ke $10 \text{ k}\Omega$. Diberi rintangan dalam meter galvani, $R_g = 100 \Omega$.

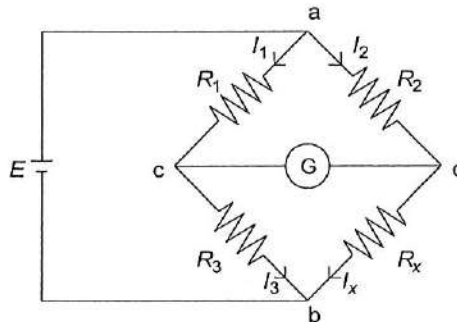


Figure Q3(b) / Rajah Q3(b)

(14 marks/markah)

Q4. (a) Figure Q4(a) shows a Maxwell bridge. When in the null condition, $R_1 = 1.2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2.4 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 400 \Omega$ and $C_1 = 1 \mu\text{F}$.

- (i) State the main use of a Maxwell bridge.
- (ii) Show that in null condition, R_x and L_x are given by

$$R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1}, \quad L_x = C_1 R_2 R_3$$

- (iii) Calculate R_x and L_x .

Rajah Q4(a) menunjukkan titi Maxwell. Apabila dalam keadaan nol, $R_1 = 1.2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2.4 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 400 \Omega$ dan $C_1 = 1 \mu\text{F}$.

- (i) Nyatakan kegunaan utama titi Maxwell.
- (ii) Tunjukkan bahawa dalam keadaan nol, R_x dan L_x diberikan oleh

$$R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1}, \quad L_x = C_1 R_2 R_3$$

- (iii) Kirakan R_x dan L_x .

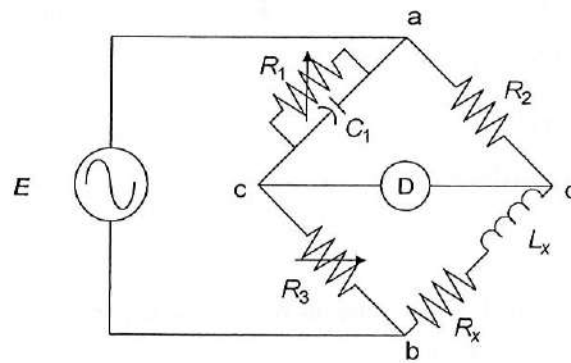


Figure Q4(a)/Rajah Q4(a)

(8 marks/markah)

- (b) Figure Q4(b) shows a passive filter circuit with $R = 700 \Omega$ and $C = 2.5 \mu\text{F}$. The frequency of the measurement signal is 100 Hz and the noise frequency is 30 Hz.
- (i) State the filter type.
 - (ii) Calculate the cut-off frequency.
 - (iii) Calculate the percentage of measured signal that passes through the filter.
 - (iv) Calculate the percentage of noise signal that passes through the filter.

Rajah Q4(b) menunjukkan litar penapis pasif dengan $R = 700 \Omega$ dan $C = 2.5 \mu\text{F}$.

Frekuensi isyarat ukuran ialah 100 Hz dan frekuensi hingar ialah 30 Hz.

- (i) Nyatakan jenis penapis tersebut.
- (ii) Kirakan frekuensi potong penapis tersebut.
- (iii) Kirakan peratus isyarat ukuran yang melepasi penapis tersebut.
- (iv) Kirakan peratus isyarat hingar yang melepasi penapis tersebut.

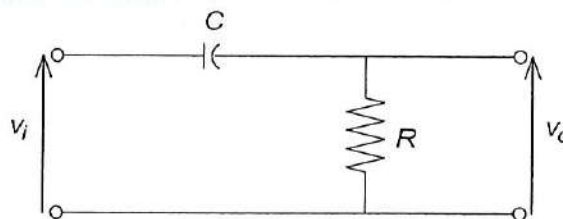


Figure Q4(b)/Rajah Q4(b)

(12 marks/markah)

- Q5 (a) State two (2) advantages of a digital instrumentation system compared to an analogue instrumentation system.

Nyatakan dua (2) kelebihan sistem instrumentasi digit berbanding dengan sistem instrumentasi analog.

(2 marks / markah)

- (b) State four (4) components of a data acquisition system. Explain briefly the function of each component.

Nyatakan empat (4) komponen sistem perolehan data. Terangkan dengan ringkas fungsi setiap komponen.

(7 marks / markah)

- (c) The RS232 bus is an interface commonly used in digital systems. Explain briefly the characteristics of the bus.

Bas RS 232 ialah pengantaramuka yang lazim digunakan dalam sistem digit. Terangkan dengan ringkas ciri-ciri bas tersebut.

(5 marks / markah)

- d) The IEEE 488 bus is commonly used in data acquisition system. With the aid of an appropriate diagram, explain the principle operation of the bus.

Bas IEEE 488 lazim digunakan dalam sistem perolehan data. Dengan bantuan gambar rajah yang sesuai huraikan prinsip kendalian bus tersebut.

(6 marks / markah)