



**KOLEJ YAYASAN PELAJARAN JOHOR
FINAL EXAMINATION**

COURSE NAME : DIGITAL ELECTRONICS
COURSE CODE : DKE 1083
EXAMINATION : OCTOBER 2019
DURATION : 2 HOURS 30 MINUTES

**INSTRUCTION TO CANDIDATES /
ARAHAN KEPADA CALON**

1. This examination paper consists of **FIVE (5)** Questions. Answer **ALL** Questions. /
Kertas soalan ini mengandungi LIMA (5) Soalan. Jawab SEMUA Soalan.

2. Candidates are not allowed to bring any material to examination room except with the permission from the invigilator. /
Calon tidak dibenarkan untuk membawa sebarang bahan/nota ke bilik peperiksaan tanpa arahan/kebenaran daripada pengawas.


3. Please check to make sure that this examination pack consist of: /
Pastikan kertas soalan peperiksaan ini mengandungi:
 - i. Question paper /
Kertas soalan

 - ii. Answer booklet /
Buku jawapan

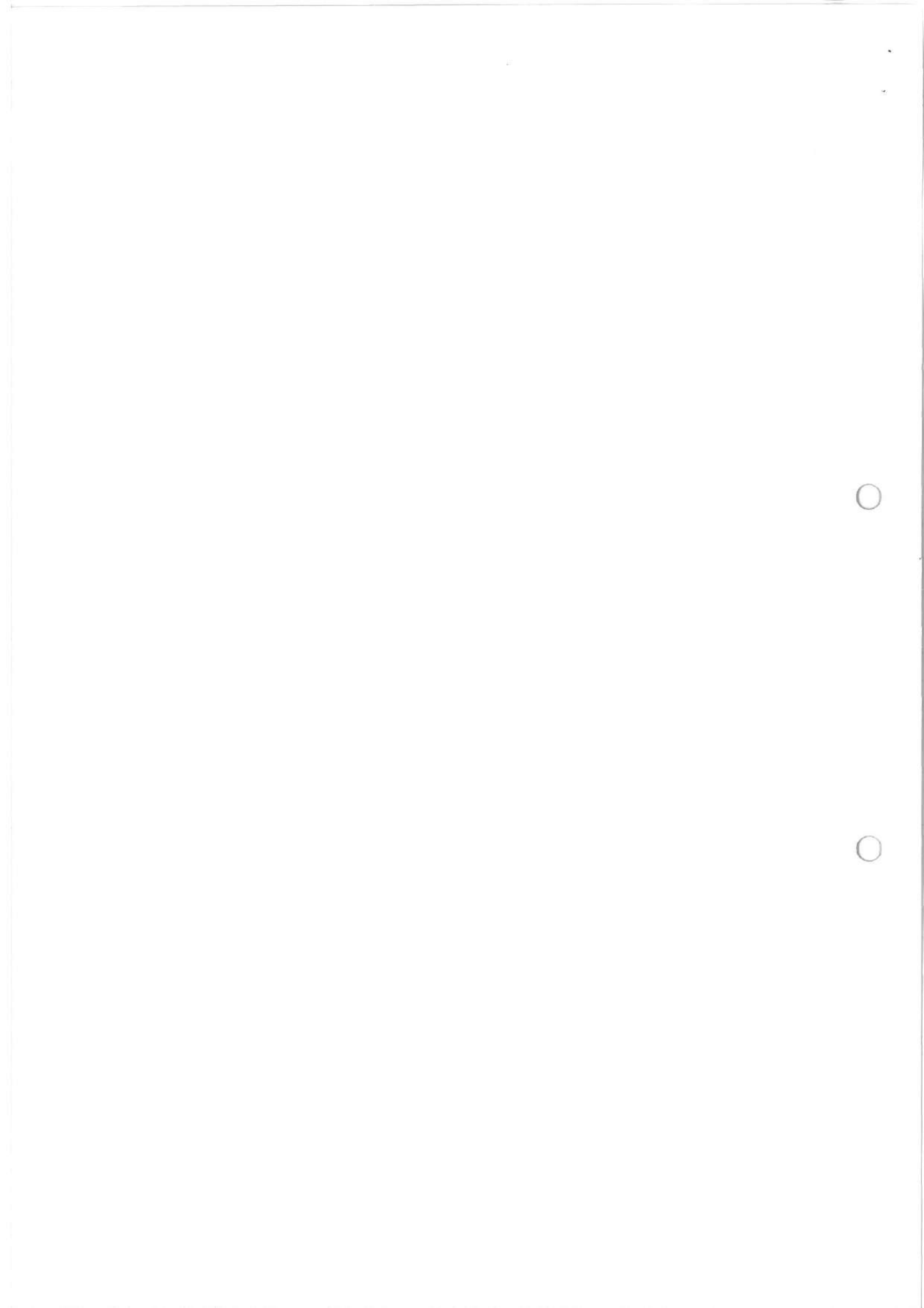 - iii. Attachment 1 /
Lampiran 1

**DO NOT TURN THIS PAGE UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO /
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU**

This examination paper consists of 9 printed pages including front page
Kertas soalan ini mengandungi 9 muka surat termasuk kulit hadapan



This paper contains of **FIVE(5)** questions. Answer **ALL** questions.

Answer the questions in Answer Booklet.

*Kertas soalan ini mengandungi **LIMA (5)** soalan. Jawab **SEMUA** soalan.*

Sila jawab dalam buku jawapan.

QUESTION 1 / SOALAN 1

- a. Give **two (2)** advantages of using digital system than analog system.

*Berikan **dua (2)** kebaikan menggunakan sistem digital berbanding sistem analog.*

(2 marks/ markah)

- b. Without using scientific calculator, convert all the numbers given below to the numbering system required

Tanpa menggunakan mesin kira saintifik, tukarkan nombor-nombor yang diberikan di bawah kepada sistem penomboran yang dikehendaki.

- i. 482_{10} = _____₁₆
- ii. $2F5B_{16}$ = _____₈
- iii. 110010.111_2 = _____₁₀
- iv. 25_{10} = ______{Gray}
- v. 011001010_2 = _____₈
- vi. 34_{10} = ______{xs3}

(18 marks/ markah)

QUESTION 2 / SOALAN 2

- a. Summarize the following expression using deMorgan theorem and Boolean Algebra.

Ringkaskan persamaan-persamaan berikut menggunakan teorem deMorgan dan Aljabar Boolean.

- i. $Y = [AB'(C+BD)+A'B']C$
- ii. $V = XY'+X(Y+Z)'+Y(Y+Z)'$
- iii. $W = OP + O(OPQ)' + Q$

(9 marks/ markah)

- b. Based on the truth table in **Table Q2 (b)** :

- i. Summarize the simplest SOP expression using Karnaugh Map.
- ii. Illustrate the logic diagram from simplified expression in question Q2 (b) (i).

*Berdasarkan kepada jadual kebenaran di **Jadual Q2 (b)**:*

- i. *Ringkaskan persamaan teringkas SOP dengan menggunakan Peta Karnaugh.*
- ii. *Ilustrasikan litar logik bagi persamaan teringkas di soalan Q2 (b) (i).*

A	B	C	D	X
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Table Q2 (b) / Jadual Q2 (b)

(11 marks/ markah)

QUESTION 3 / SOALAN 3

- a. A full-adder is a combinational circuit that forms the arithmetic sum of three bits. It has three inputs and two outputs. The block diagram for the adder is shown in **Figure Q3 (a) (i)**.
- Give the truth table for the full adder and Boolean expression for the outputs, Σ and Co.
 - Illustrate how a 74LS151 multiplexer (8-1) IC as shown in **Figure Q3 (a) (ii)** can be used to generate the logic function of full adder circuit.

Penambah penuh mempunyai litar gabungan yang berfungsi mencampurkan 3-bit. Ia mempunyai tiga masukan dan dua keluaran. Rajah blok penambah ditunjukkan dalam **Rajah Q3(a) (i)**.

- i. Berikan jadual kebenaran untuk penambah penuh dan pernyataan Boolean untuk keluaran Σ dan Co .
- ii. Ilustrasikan bagaimana pemultipleks 74LS151 (8-1) dalam **Rajah Q3 (a) (ii)** boleh menghasilkan fungsi litar penambah penuh.

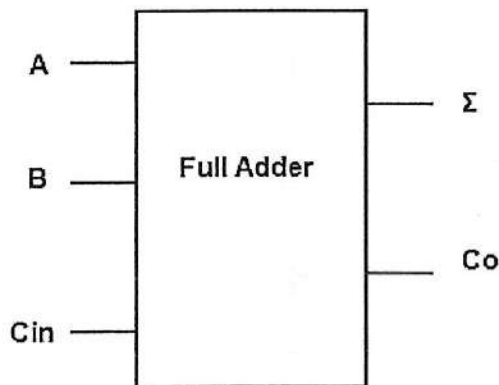


Figure Q3 (a) (i) / *Rajah 3 (a) (i)*

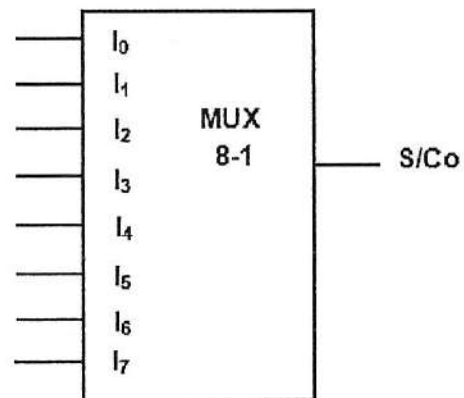


Figure Q3 (a) (ii) / *Rajah Q3 (a) (ii)*

(11 marks/ *markah*)

- b. Convert each decimal number using 8 bit sign-magnitude, 1st complement and 2nd complement for numbers :

Tukarkan bagi setiap nombor desimal dengan menggunakan 8 bit tanda magnitud bagi pelengkap 1 dan pelengkap 2 bagi nombor berikut :

- i. $-36_{10} - 15_{10}$
- ii. $-28_{10} + 22_{10}$
- iii. $+73_{10} - 29_{10}$

(9 marks/ *markah*)

QUESTION 4 / SOALAN 4

- a. Sketch the timing diagram in **Attachment 1** by referring to **Figure Q4 (a)**. Assume the flip-flops are initially LOW.

*Lukiskan gambar rajah pemasaan di dalam **Lampiran 1** dengan merujuk kepada **Rajah Q4(a)**. Anggap keadaan awal bagi flip-flop adalah RENDAH.*

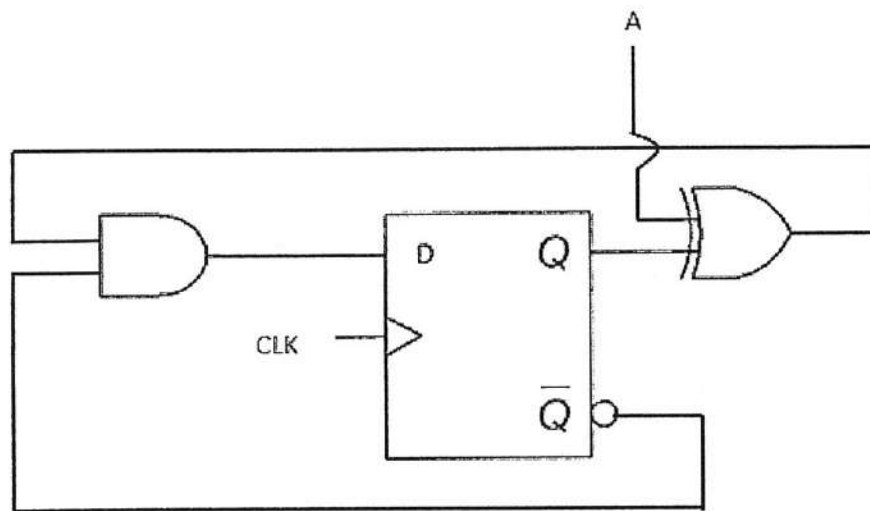


Figure Q4 (a) / Rajah Q4 (a)

(6 marks/ markah)

- b. A 555 timer is configured to run as an astable multivibrator as shown in **Figure Q4 (b)**. Determine :
- the frequency
 - the duty cycle

*Sebuah pemasa 555 dikonfigurasi sebagai pembilang getar tidak stabil seperti yang ditunjukkan dalam **Rajah Q4 (b)**. Tentukan :*

- frekuensi*
- kitar kerja*

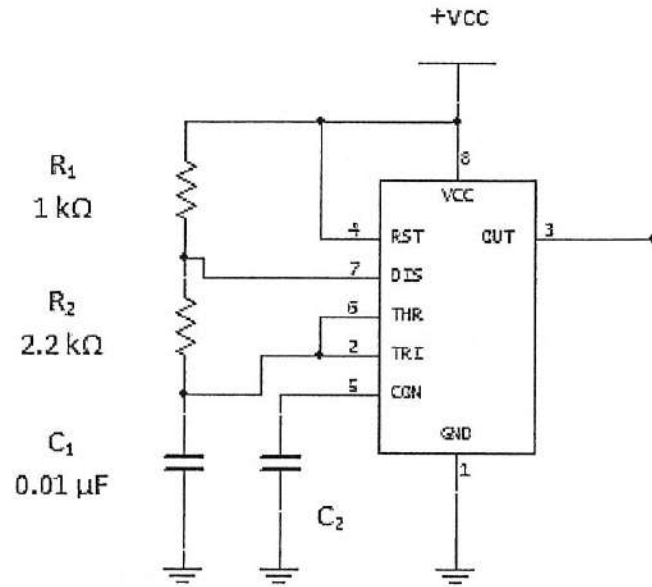


Figure Q4 (b) / Rajah Q4 (b)

(14 marks/ markah)

QUESTION 5 / SOALAN 5

- a. Explain **three (3)** main differences between TTL and CMOS circuitry.

*Terangkan **tiga (3)** perbezaan utama di antara litar TTL dan CMOS.*

(6 marks/ markah)

- b. Give the speed-power product of Gate A.

Berikan hasil darab halaju-kuasa bagi Get A.

Parameter	Gate A/Get A
V_{supply} (V)	5
t_{PLH} (ns)	10
T_{PHL} (ns)	8
I_{CCL} (A)	18m
I_{CCH} (A)	6m

Table Q5 (b) / Jadual Q5 (b)

(6 marks/ markah)


- c. Explain the following term in TTL characteristics.

Terangkan istilah berikut mengikut ciri-ciri bagi TTL.

- i. Fan-Out / *Rebak keluar*
- ii. Fan-In / *Rebak masuk*
- iii. Voltage transfer curve / *Lengkuk pemindahan voltan*
- iv. Noise immunity / *Imuniti hingar*

(8 marks/ markah)

ATTACHMENT 1

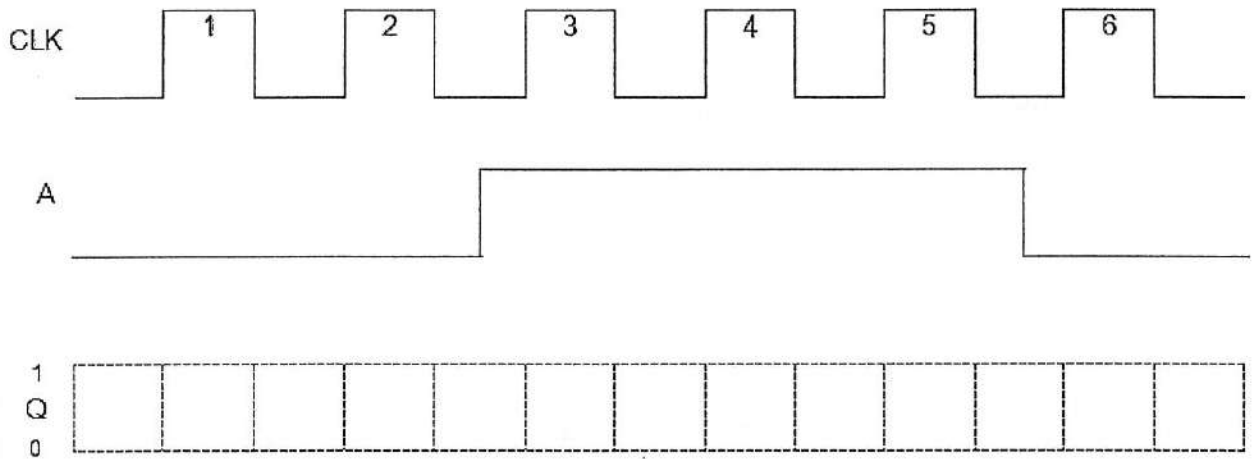

[100 MARKS/ MARKAH]

END OF QUESTION PAPER / KERTAS SOALAN TAMAT