



UTM
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Sekolah Pendidikan Profesional dan
Pendidikan Berterusan
(UTMSPACE)

DDPB

1

**FINAL EXAMINATION / PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER 2 – SESSION 2015 / 2016
PROGRAM KERJASAMA**

COURSE CODE : DDPE1102
KOD KURSUS

COURSE NAME : ELECTRIC CIRCUIT / LITAR ELEKTRIK
NAMA KURSUS

YEAR / PROGRAMME : 1 DDPE/K/P/B
TAHUN / PROGRAM

DURATION : 2 HOURS / 2 JAM
TEMPOH

DATE : APRIL 2016
TARIKH

INSTRUCTION :
ARAHAN

1. Answer **ALL** questions in the answer booklet(s) provided.
*Jawab **SEMUA** soalan di dalam buku jawapan yang disediakan.*

(You are required to write your name and your lecturer's name on your answer script)
(Pelajar dikehendaki tuliskan nama dan nama pensyarah pada skrip jawapan)

NAME / NAMA	:
I.C NO. / NO. K/PENGENALAN	:
YEAR / COURSE TAHUN / KURSUS	:
COLLEGE NAME NAMA KOLEJ	:
LECTURER'S NAME NAMA PENSYARAH	:

This examination paper consists of ...9... pages including the cover
Kertas soalan ini mengandungi ...9... muka surat termasuk kulit hadapan

- Q1. State the information provided by the ampere-hour (Ah) rating of a battery.

Write the equation for determining the length of time a battery will supply a particular current.

Nyatakan informasi yang disediakan oleh kadar jam-ampere bagi sebuah bateri.

Tuliskan persamaan untuk menentukan tempoh masa sebuah bateri dapat membekalkan arus tertentu.

(3 marks/markah)

- Q2. A certain resistor has a color code of (Blue/Yellow/Red/Silver). If this resistor is connected across the terminal of 75 V source, determine:

- (a) the maximum value of power dissipated by the resistor.
- (b) the minimum value of current flowing through the resistor.

Satu resistor mempunyai kod warna (Biru/Kuning/Merah/Perak). Jika resistor ini disambungkan melintangi terminal bekalan 75 V, tentukan:

- (i) nilai maksimum kuasa yang dilesapkan oleh resistor tersebut.
- (ii) nilai minimum arus yang mengalir melalui resistor tersebut.

(7 marks/markah)

- Q3. A 20 V source, a 4 A fuse and two lamps are connected in the circuit of Figure Q3

- (a) When the switch is at position 1, find the minimum resistance value of lamp 1 that can be used without blowing the fuse.
- (b) When the switch is at position 2,
 - (i) redraw the circuit showing the position and polarity of an ammeter to measure the current flowing through lamp 2.
 - (ii) determine the ammeter reading if lamp 2 has a resistance of:
 - (1) 8Ω .
 - (2) 2Ω .

Satu sumber 20 V, satu fusi 4 A dan dua lampu disambungkan dalam litar Rajah Q3.

- (a) Apabila suis berada di kedudukan 1, dapatkan nilai minimum rintangan lampu 1 yang boleh digunakan tanpa fusi terbakar.
- (b) Apabila suis berada di kedudukan 2:
- Lukis semula litar menunjukkan kedudukan dan polariti ammeter untuk mengukur arus melalui lampu 2.
 - Tentukan bacaan ammeter jika lampu 2 mempunyai rintangan:
 - $8\ \Omega$.
 - $2\ \Omega$.

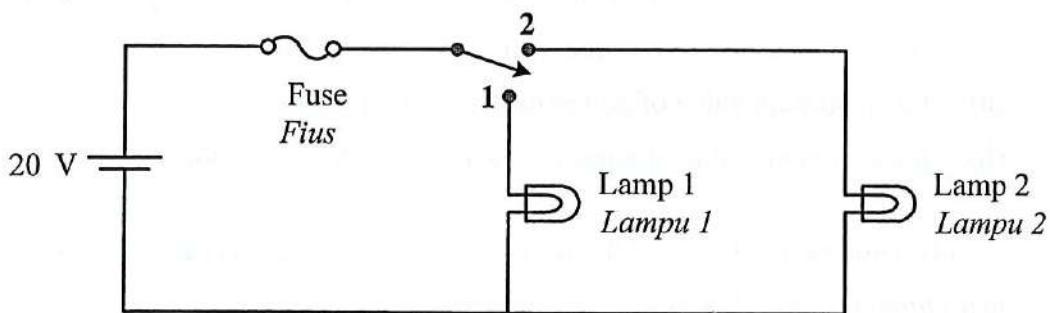


Figure Q3 / Rajah Q3

(10 marks/markah)

- Q4. Draw a parallel circuit consisting of a current source, I_T with three or more resistors. Write the **current divider rule** to find the current I_X flowing through resistor R_X .

Lukis litar selari yang terdiri daripada satu sumber arus, I_T dengan tiga atau lebih resistor.
Tuliskan aturan pembahagi arus untuk mendapatkan arus I_X yang mengalir melalui resistor R_X .

(4 marks/markah)

- Q5. A series circuit consists of a voltage source and three resistors R_1 , R_2 and R_3 . The voltage drop across each resistor is given as V_1 , V_2 and V_3 respectively. Given $R_3=3\Omega$, $V_1=6V_3$ and $V_1=3V_2$. Determine the value of the total resistance R_T using the **voltage divider rule**

Sebuah litar sesiri terdiri daripada satu sumber voltan dan tiga resistor R_1 , R_2 dan R_3 . Voltan jatuh melintangi setiap resistor diberi sebagai V_1 , V_2 dan V_3 secara berturutan. Diberi $R_3=3\Omega$, $V_1=6V_3$ and $V_1=3V_2$. Tentukan nilai rintangan jumlah, R_T dengan menggunakan aturan pembahagi voltan.

(7 marks/markah)

Q6. Referring to Figure Q6, determine the following values:

- total resistance viewed from the voltage supply.
- supply current, I_S and current, I_5 .
- current, I_1 using current divider rule.
- current, I_3 using Kirchhoff's current law.
- voltage, V_{AB} using voltage divider rule.
- voltage, V_B using Kirchhoff's voltage law.

Merujuk kepada Rajah Q6, tentukan nilai berikut:

- jumlah rintangan dilihat dari bekalan voltan.
- arus bekalan, I_S dan arus, I_5 .
- arus, I_1 menggunakan aturan pembahagi arus.
- arus, I_3 menggunakan hukum arus Kirchhoff.
- voltan, V_{AB} menggunakan aturan pembahagi voltan.
- voltan, V_B menggunakan hukum voltan Kirchhoff.

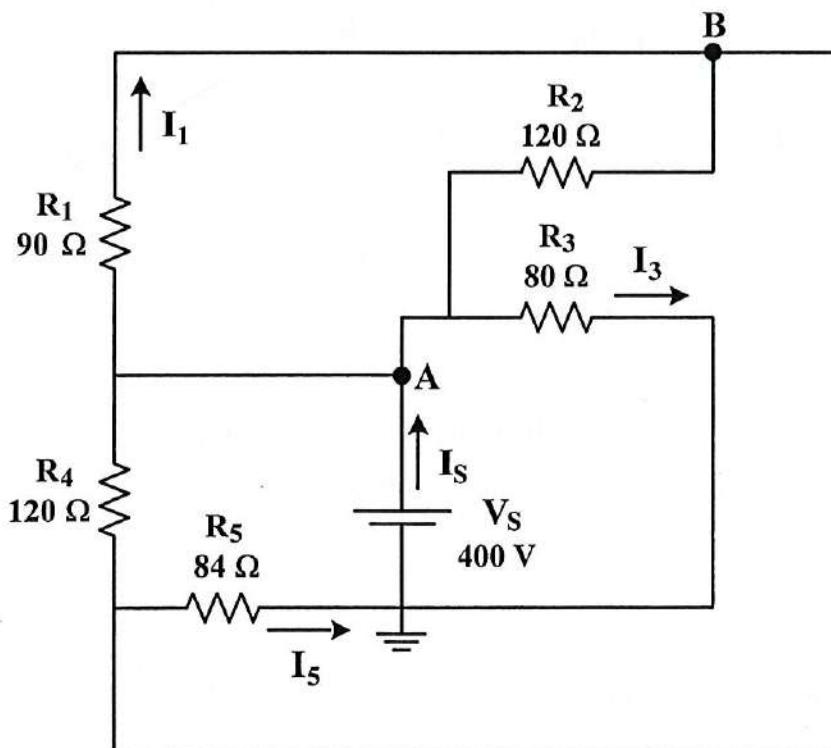


Figure Q6 / Rajah Q6

(24 marks/markah)

- Q7. Referring to Figure Q7, for the Δ configuration to be equivalent to the Y configuration between points P, Q and R, the resistors of the Y configuration must be determined from the resistors of the Δ configuration using conversion equations. Write the conversion equations to determine the resistors of the Y configuration.

Merujuk kepada Rajah Q7, untuk konfigurasi Δ setara dengan konfigurasi Y di antara titik P, Q dan R, resistor dalam konfigurasi Y mesti ditentukan daripada resistor dalam konfigurasi Δ dengan menggunakan persamaan penukaran. Tuliskan persamaan penukaran tersebut untuk menentukan resistor dalam konfigurasi Y.

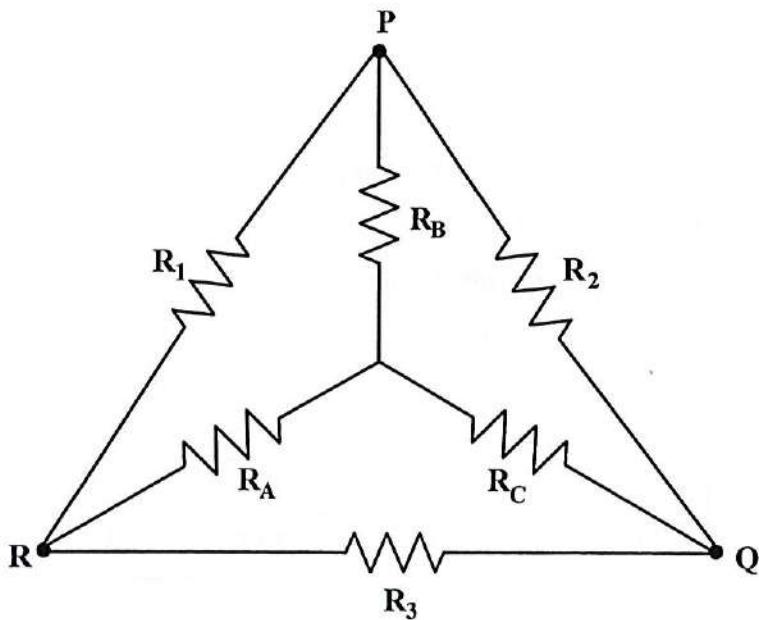


Figure Q7 / Rajah Q7

(3 marks/markah)

- Q8. Referring to the circuit in Figure Q8, by using Δ -Y conversion, determine the following values:
- the total resistance, R_T looking from the voltage source, V_S .
 - current, I_S .
 - current, I_5 .

Merujuk pada litar dalam Rajah Q8, dengan menggunakan penukaran Δ -Y, tentukan nilai berikut:

- rintangan jumlah, R_T dilihat daripada sumber voltan, V_S .
- arus, I_S .
- arus, I_5 .

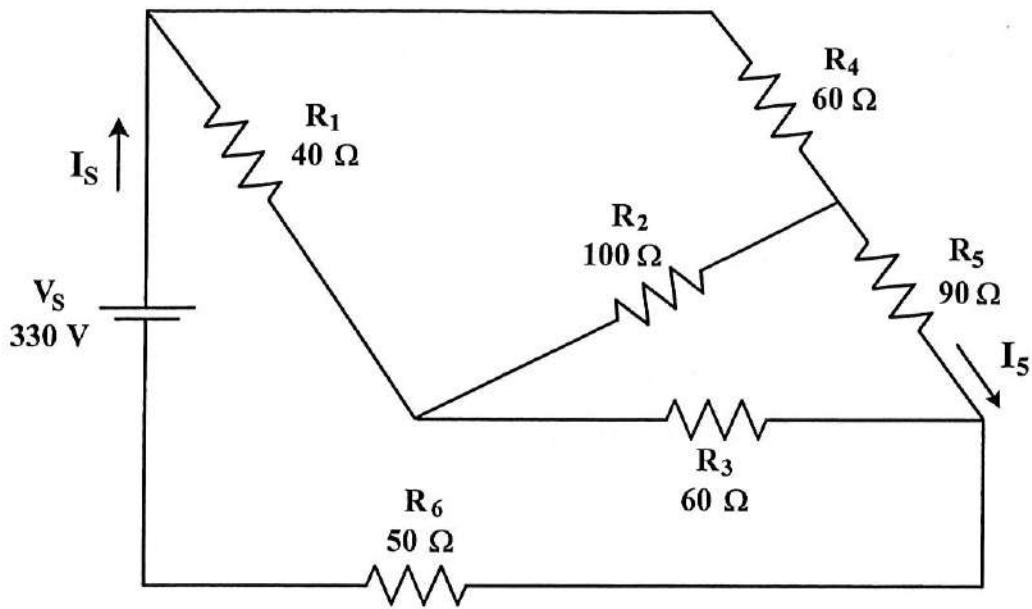


Figure Q7 / Rajah Q7

(17 marks/markah)

- Q9. Explain the characteristic of an inductor when steady-state conditions have been established.

Terangkan ciri bagi satu induktor apabila keadaan mantap telah diperolehi.

(3 marks/markah)

- Q10. Referring to Figure Q10, the capacitor has an initial voltage of 10 V and the switch is thrown into position A at $t = 0$ s. At $t = 3$ s, the switch is thrown into position B where it remains indefinitely.

When the switch is at position A, determine:

- the mathematical equation for the voltage, $v(t)$.
- the time, t at which the value of voltage, $v(t)$ reaches 30 V.

When the switch is at position B, determine:

- the mathematical equation for the voltage, $v(t)$.
- the value of voltage, $v(t)$ at $t = 3.4$ s.

Merujuk kepada Rajah Q10, nilai awal voltan pada kapasitor ialah 10 V dan suis diletakkan pada kedudukan A pada $t = 0$ s. Pada $t = 3$ s, suis diletakkan pada kedudukan B di mana ia dibiarkan selamanya.

Apabila suis berada pada kedudukan A, tentukan:

- persamaan matematik untuk voltan, $v(t)$.
- masa, t di mana nilai voltan, $v(t)$ mencapai 30 V.

Apabila suis berada pada kedudukan B, tentukan:

- persamaan matematik untuk voltan, $v(t)$.
- nilai voltan, $v(t)$ pada $t = 3.4$ s.

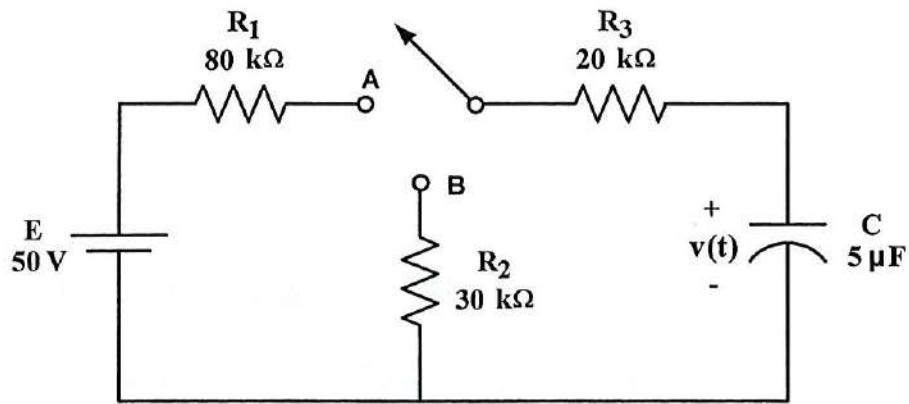


Figure Q10 / Rajah Q10

(22 marks/markah)

IMPORTANT EQUATIONS

CAPACITOR:

$$\tau = RC$$

Charging:

$$v_c(t) = E \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

Discharging:

$$v_c(t) = E e^{-t/\tau}$$

Initial Conditions:

$$v_c(t) = V_f + (V_i - V_f) e^{-t/\tau}$$

INDUCTOR:

$$\tau = \frac{L}{R}$$

Storage Phase:

$$i_L(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

Release Phase:

$$i_L(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$$

Initial Conditions:

$$i_L(t) = I_f + (I_i - I_f) e^{-t/\tau}$$